




北京航空航天大学

Verilog习题课




习题

- 将题中的连续赋值语句补充完整以实现对应电路的逻辑功能

 

```
assign F = E ^ ( ! ((A & B) | ! (C & D) ) )
```

 - 根据图中输入输出关系将Verilog模块定义补充完整，其中信号C包含4个bit宽度，其余信号为1bit宽度



```
module tblock(A, B, C);  
  inout A;  
  input B;  
  output [3:0] C;  
  ..... //省略了功能描述  
endmodule //模块结束
```

习题

- 将下列测试模块补充完整，使其在仿真时输出时钟的频率为1MHz

```
`timescale 100ns/1ns
module test;
  reg _____ clk;    //变量定义
  initial _____ clk=0; //初始化

  always #5 clk =~clk //产生时钟

  endmodule
```

- 你所知道的可编程逻辑器件有（至少两种）：FPGA CPLD PAL GAL
- 现有的两种主要的硬件描述语言是 Verilog HDL和VHDL



习题

- 向空格中填入合适的内容，使P1中的Depth的值变为11

```
module Pipe (IP,OP);  
parameter Option=1;  
parameter Depth=1;  
...  
endmodule  
module t;  
    Pipe P1 (IP1,OP1);  
    defparam P1.Depth = 11;  
endmodule
```

- 如下程序代码，V的8位数分别为 8'bxxxxxxxx 和 8'b0000001x

```
reg [7:0] V;  
initial  
begin  
    V=8'bx;  
    V=8'b1x;  
end
```




习题

- 下面两段程序哪一段为阻塞赋值,哪一段为非阻塞赋值, 画出对应的综合结果的电路图。

第一段:

```
always @(posedge clk)
begin
    b<=a;
    c<=b;
end
```


非阻塞赋值

 

第二段:


```
always @(posedge clk)
begin
    b=a;
    c=b;
end
```

阻塞赋值

 

习题

- 根据时序图设计与之功能匹配的电路模块（透明锁存器）

 


◆ 编程处：

```
module latch(LE, D, Q);  
input LE, D;  
output Q;  
reg Q;  
always @(LE or D)  
if(le)  Q = D;  
else   Q = Q;  
endmodule
```



习题

- 根据时序图设计与之功能匹配的电路模块（边沿锁存器）

 


◆ 编程处:

```
module DFF(CK, D, Q);  
input CK, D;  
output Q;  
  
reg Q;  
always @(posedge CK)  
Q <= D;  
endmodule
```



习题

 - 使用Verilog HDL描述图中所示波形（在仿真工具中仿真可生成如下波形）。数据流中的数据共有256字节（256X8 Bits），每个时钟周期产生1bit，字节的高有效位(bit7)先产生；数据的第0字节为8' hEB，第1字节为8' h90，以后依次是8' h02, 8' h03....8' hFF（即数据内容与字节序号相同）：



◆ 编程处：



习题

```
`timescale 1ns/1ns
module datagen;
reg CLK,rstn;
initial begin
    CLK = 1'b0;
    rstn = 1'b0;
# 200;  rstn = 1'b1;
end
always #50 CLK = ~ CLK;

reg [2:0] bit_cnt;
always @ (negedge CLK)
if(!rstn) bit_cnt <= 1'b0;
else bit_cnt <= bit_cnt + 1'b1;

reg [7:0] byte_cnt;
always @ (negedge CLK)
if(!rstn) byte_cnt <= 1'b0;
```

```
else if(bit_cnt == 3'd7)
    byte_cnt <= byte_cnt + 1'b1;

reg [2:0] data_byte;
always @ (negedge CLK)
if(!rstn) data_byte <= 8'hEB;
else if(byte_cnt == 2'd0)
    data_byte <= 8'hEB;
else if(byte_cnt == 2'd1)
    data_byte <= 8'h90;
else
    data_byte <= byte_cnt;

wire [2:0] cnt;
assign cnt = 3'd7 - bit_cnt;
wire DATA;
assign DATA = data_byte[cnt];
endmodule
```



习题

- 使用Verilog HDL设计一个3—8译码电路。输入in为3-bit信号，输出out为8-bit信号，当输入信号in为i时，使输出的第i位为1，其余位为0。（要求使用可综合风格的描述）


◆ 编程处：

```
module decoder(in,out)
wire  [7:0] out;
assign out = 1'b1 << in;
endmodule
```




习题

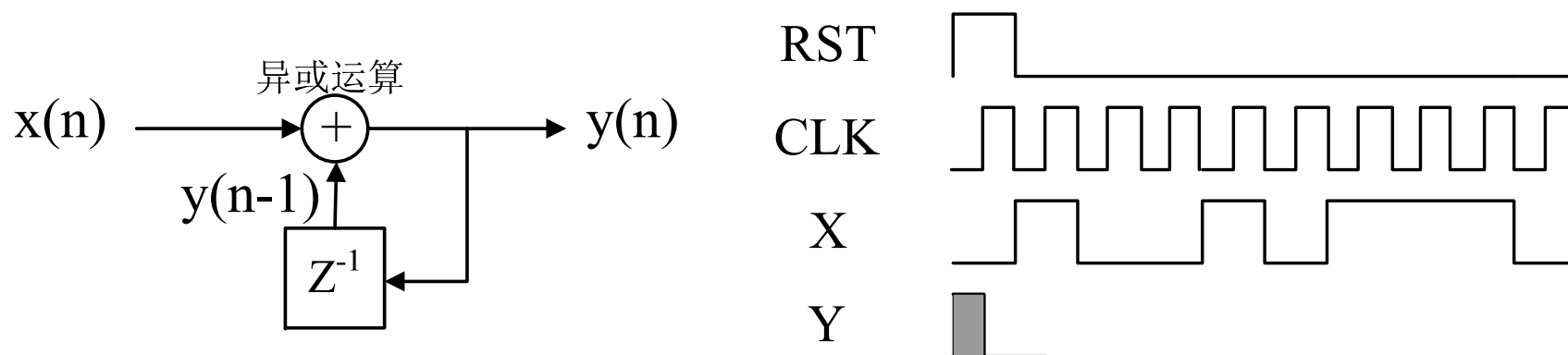- 使用Verilog HDL 设计如下码型变换器（从非归零码(NRZ-L)至非归零传号码(NRZ-M)）。并将图中输出信号的波形补充完整。输入信号RST(复位信号), CLK（时钟信号, 与数据X同步）, X（输入待处理信号）, Y（输出）。（异或运算：两个输入相同则输出0, 不同则输出1）。注：复位之前输出信号的状态即波形图中黑色区域为未知状态）。（要求使用可综合风格的描述）



习题

 


写法一

```
module code(clk, rst, x, y);
input clk, rst, x;
output y;
reg y;
always @(posedge clk)
if(rst) y<= 1'b0;
else y <= y_xor;

wire y_xor;
assign y_xor = x^y;
endmodule
```

写法二
 
```
module code(clk, rst, x, y);
input clk, rst, x;
output y;
reg y;
always @(posedge clk)
if(rst) y<= 1'b0;
else y <= x^y;
endmodule
```



注意：图中的Y应当为 $y(n-1)$ ，不是 $y(n)$ ，右图中的符号应当在左图中标出，减少误解

习题

- 设计一个10分频电路，使输出信号的频率为输入信号频率的1/10，且占空比为1:1（高低电平各占50%）。（输入信号为rst, clk,输出为out）

◆ 编程处：

```
module Freq_gen(clk,rstn, clk_out);  
input clk, rstn;  
output clk_out;
```


```
reg [2:0] clk_cnt;  
always @ (posedge clk)  
if(!rstn)  
    clk_cnt <= 1'b0;  
else if(clk_cnt == 4'd4)  
    clk_cnt <= 1'b0;  
else  
    clk_cnt <= clk_cnt + 1'b1;
```

```
reg clk_out;  
always @ (posedge CLK)  
if(!rstn)  
    clk_out <= 1'b0;  
else if(clk_cnt == 3'd4 )  
    clk_out <= ~clk_out;
```



习题

 - 设计一个序列检测电路，当数据流中有' b1110_1011_1001_0000这一特殊序列时输出一个时钟周期的高电平。如图所示：



◆ 编程处：

```
module seq_det(rst, clk ,data, out);  
    input rst, clk, data;  
    output out;  
    reg [15:0] data_reg;  
    always @(posedge clk)  
        if (rstn) data_reg <= 5'd0;  
        else data_reg <= {data_reg[14:0], data};  
    wire out;  
    assign out = (data_reg  
        == 16'heb90);  
endmodule
```

