

例5-1 倒向比例器


由虚断 $i_1 = i_2$

$$\frac{u_i - u^-}{R_1} = \frac{u^- - u_o}{R_2}$$

由虚短 $u^- = 0$

$$\frac{u_i}{R_1} = -\frac{u_o}{R_2}$$

$$\frac{u_o}{u_i} = -\frac{R_2}{R_1}$$

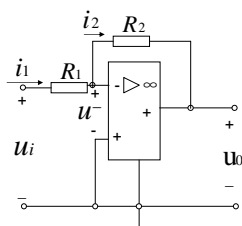

1


例5-2 非倒向比例器

由虚断 $i_1 = i_2 = 0$

$$u_2 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} u_o$$

由虚短 $u_i = u_2 = \frac{u_o R_1}{R_1 + R_2}$
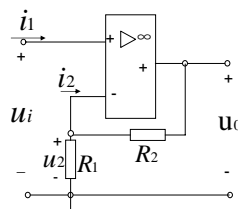
$$\frac{u_o}{u_i} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$




2

例5-3 电压跟随器

$$u^+ = u^- = u_o$$

$$u_i = u_o$$

$$i_{in} = 0$$

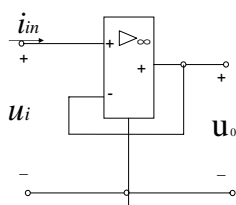

3


例5-4 加法器

$$-\frac{1}{R_f} u_o = \frac{u_1}{R_1} + \frac{u_2}{R_2} + \frac{u_3}{R_3}$$

$$u_o = -R_f \left(\frac{u_1}{R_1} + \frac{u_2}{R_2} + \frac{u_3}{R_3} \right)$$


若 $R_1 = R_2 = R_3 = R_f$

则 $u_o = -(u_1 + u_2 + u_3)$

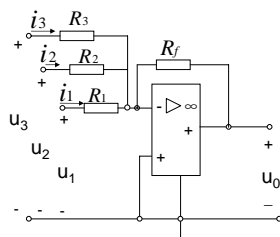


4

例5-5 测温电路

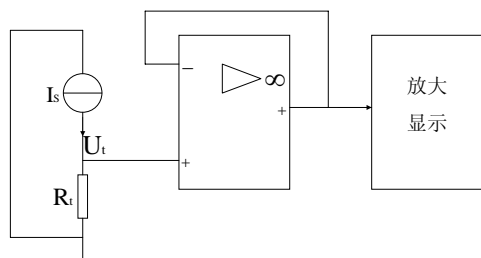

5

恒流源电路试证 $I_s = \frac{U_s}{R_0}$

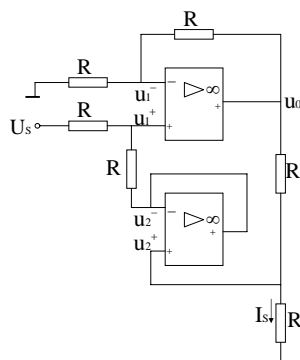

$$I_s = \frac{u_{o1} - u_2^+}{R_0}$$

$$u_2^+ = u_2^-$$

$$u_1^+ = U_s - \frac{U_s - u_2^-}{R + R} R = \frac{1}{2}(U_s + u_2^+)$$

$$u_1^+ = u_1^-$$


6

$$u_1^- = \frac{1}{2}(U_s + u_2^+)$$

$$u_1^- = \frac{u_{01}}{R+R}R = \frac{1}{2}u_{01}$$

$$u_{01} = 2u_1^- = U_s + u_2^+$$
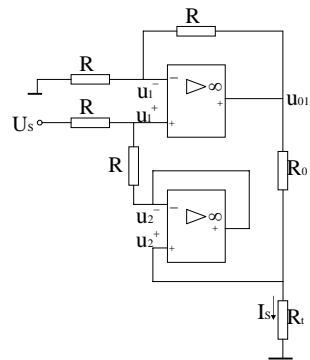
$$I_s = \frac{u_{01} - u_2^+}{R_0} = \frac{U_s}{R_0}$$



7