

例9-1

已知: $u=100\cos 2t$ V


$i=10\cos(2t+60^\circ)$ A

求: 最简串联组合及并联组合元件值

解: $\dot{U}_m=100\angle 0^\circ$ V

$\dot{I}_m=10\angle 60^\circ$ A
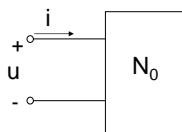
$$Z=\frac{\dot{U}_m}{\dot{I}_m}=\frac{100\angle 0^\circ}{10\angle 60^\circ}=10\angle -60^\circ=5-j8.66\Omega$$




1

$$Z=\frac{\dot{U}_m}{\dot{I}_m}=\frac{100\angle 0^\circ}{10\angle 60^\circ}=10\angle -60^\circ=5-j8.66\Omega$$

串联组合 $R=5\Omega$

$$\frac{1}{\omega C}=8.66$$

$$C=\frac{1}{8.66 \times 2}=0.0577F$$

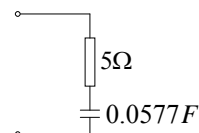

2


$$Y=\frac{1}{Z}=\frac{1}{10\angle -60^\circ}=0.1\angle 60^\circ=0.05+j0.0866S$$

并联组合 $G=0.05S$

$\omega C=0.0866$


$$R=\frac{1}{G}=\frac{1}{0.05}=20\Omega$$

$$C=\frac{0.0866}{2}=0.0433F$$

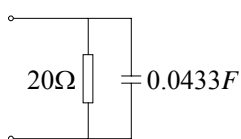

3

例9-2

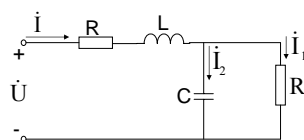


已知: $R=10\Omega$ $R_1=50\Omega$ $L=20mH$ $C=10\mu F$

$U=100V$ $\omega=1000rad/s$

求: 各支路电流

4

解:

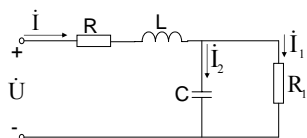


设 $\dot{U}=100\angle 0^\circ$ V

$$Z=R+j\omega L+\frac{R_1(-j\frac{1}{\omega C})}{R_1-j\frac{1}{\omega C}}=50\angle 0^\circ\Omega$$

$$\dot{i}=\frac{\dot{U}}{Z}=\frac{100\angle 0^\circ}{50\angle 0^\circ}=2\angle 0^\circ A$$

5

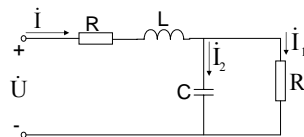


$$\dot{I}_1=\frac{-j\frac{1}{\omega C}}{R_1-j\frac{1}{\omega C}}\dot{i}=1.79\angle -26.6^\circ A$$

$$\dot{I}_2=\frac{R_1}{R_1-j\frac{1}{\omega C}}\dot{i}=0.894\angle 63.4^\circ A$$


6

例9-3

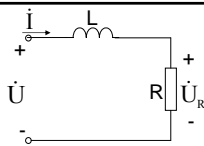


已知: $R=800\ \Omega$ $U=220V$ $f=50Hz$ 若使 $U_R=110V$
求: L 值

解:

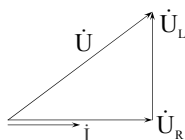

7

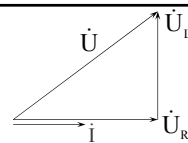

$$U_L = \sqrt{U^2 - U_R^2} = \sqrt{220^2 - 110^2} = 190.5V$$


$$I = \frac{U_R}{R} = \frac{110}{800} = 0.1375A$$

$$X_L = \omega L = \frac{U_L}{I} = \frac{190.5}{0.1375} = 1385.45\ \Omega$$

$$L = \frac{X_L}{\omega} = \frac{X_L}{2\pi f} = \frac{1385.45}{2\pi \times 50} = 4.4H$$

8

例9-4

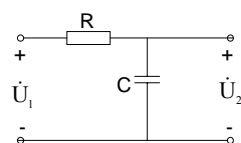

已知: $R=1K\ \Omega$ $f=5kHz$

若使 U_2 滞后于 U_1 30° 应取 C 为何值。


9

解: 法1

$$\dot{U}_2 = \frac{-j\frac{1}{\omega C}}{R - j\frac{1}{\omega C}} \dot{U}_1$$

$$= \frac{-j\frac{1}{\omega C}(R + j\frac{1}{\omega C})}{R^2 + (\frac{1}{\omega C})^2} \dot{U}_1$$
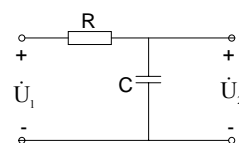
$$= \frac{1}{R^2 + (\frac{1}{\omega C})^2} (\frac{1}{\omega C} - jR) \dot{U}_1$$



10

$$\dot{U}_2 = \frac{\frac{1}{\omega C}}{R^2 + (\frac{1}{\omega C})^2} (\frac{1}{\omega C} - jR) \dot{U}_1$$


$$= \frac{1}{\omega C \sqrt{R^2 + (\frac{1}{\omega C})^2}} \angle \arctg \frac{-R}{\frac{1}{\omega C}} \dot{U}_1$$

$$\arctg(-\omega CR) = -30^\circ$$

$$\tg(-30^\circ) = -\omega CR = -\frac{\sqrt{3}}{3} \quad C = -\frac{\sqrt{3}}{2\pi f R} = 0.0184\ \mu f$$

11

法2

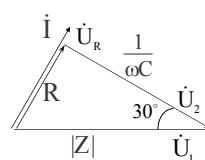


$$\tg 30^\circ = \frac{R}{\frac{1}{\omega C}} = \omega CR = 2\pi f CR$$

$$C = \frac{\tg 30^\circ}{2\pi f R} = \frac{\frac{\sqrt{3}}{3}}{2\pi \times 5 \times 10^3 \times 10^3} = 0.0184\ \mu f$$


12

例9-5

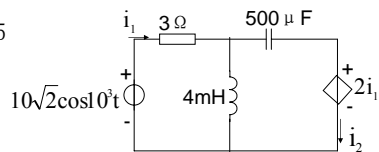


求: i_1 i_2

解:

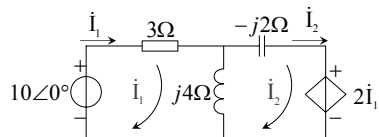

相量模型

13

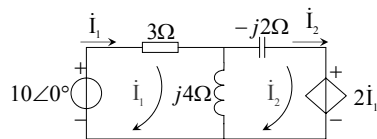

相量模型

$$(3+j4)\dot{I}_1-j4\dot{I}_2=10\angle 0^\circ$$

$$(j4-j2)\dot{I}_2-j4\dot{I}_1=-2\dot{I}_1$$

解得 $\dot{I}_1=1.24\angle 29.8^\circ\text{A}$

$$\dot{I}_2=2.77\angle 56.3^\circ\text{A}$$

14

$$\dot{I}_1=1.24\angle 29.8^\circ\text{A}$$


$$\dot{I}_2=2.77\angle 56.3^\circ\text{A}$$

$$i_1=1.24\sqrt{2}\cos(10^3t+29.8^\circ)\text{A}$$

$$i_2=2.77\sqrt{2}\cos(10^3t+56.3^\circ)\text{A}$$

15

例9-6

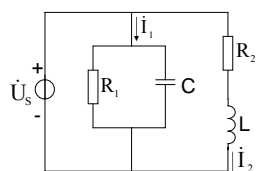

求: i_1 超前于 i_2 $\frac{\pi}{2}$ 的条件

16

解:

设 $\dot{U}_s=U_s\angle 0^\circ$

$$\dot{I}_1=\dot{U}_s\left(\frac{1}{R_1}+j\omega C\right)=U_s\angle 0^\circ\left(\frac{1}{R_1}+j\omega C\right)=I_1\angle \psi_1$$

$$\dot{I}_2=\frac{\dot{U}_s}{R_2+j\omega L}=\frac{U_s\angle 0^\circ}{R_2+j\omega L}=I_2\angle \psi_2$$

$$\psi_1=\arctg\frac{\omega C}{\frac{1}{R_1}}=\arctg\omega CR_1$$

$$\psi_2=-\arctg\frac{\omega L}{R_2}$$

17

$$\psi_1=\psi_2+\frac{\pi}{2}$$


$$\operatorname{tg}\psi_1=-\operatorname{ctg}\psi_2$$

$$\omega CR_1=\frac{R_2}{\omega L}$$

$$\frac{R_2}{R_1}=\omega^2 LC$$

18

例9-7

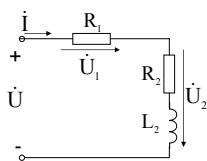

已知: $R_1=32\ \Omega$ $U=115\text{V}$ $f=50\text{Hz}$ $U_1=55.4\text{V}$ $U_2=80\text{V}$

求: R_2 L_2

19

解: 法1

设 $\dot{I}=I\angle 0^\circ$

$$Z_2=R_2+j\omega L_2$$


$$Z_2=\frac{\dot{U}_2}{\dot{I}}=\frac{U_2}{I}\angle\varphi_2$$

$$I=\frac{U_1}{R_1}=\frac{55.4}{32}=1.73\text{A}$$

$$\dot{U}=\dot{U}_1+\dot{U}_2$$

$$115\angle\varphi=55.4\angle 0^\circ+80\angle\varphi_2$$

$$\varphi_2=64.9^\circ$$

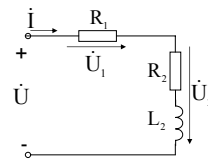

20



$$Z_2=\frac{\dot{U}_2}{\dot{I}}=\frac{80\angle 64.9^\circ}{1.73\angle 0^\circ}=46.24\angle 64.9^\circ=19.6+j41.88\Omega$$

$$R_2=19.6\Omega$$

$$L_2=\frac{41.88}{2\pi\times 50}=133.4\text{mH}$$

21

法2

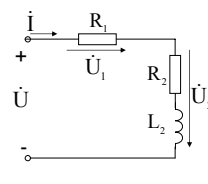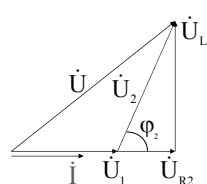

由余弦定理 $U^2=U_1^2+U_2^2-2U_1U_2\cos(\pi-\varphi_2)$


$$\cos\varphi_2=\frac{U^2-U_1^2-U_2^2}{2U_1U_2}\Rightarrow\varphi_2$$

22

$$I=\frac{U_1}{R_1}$$

$$\frac{U_2\cos\varphi_2}{I}=R_2\Rightarrow R_2$$

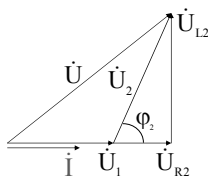
$$\frac{U_2\sin\varphi_2}{I}=\omega L_2\Rightarrow L_2$$



23


法3
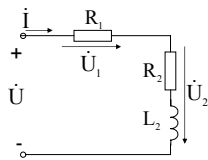
$$\begin{cases} \frac{U_2}{I}=\sqrt{R_2^2+(\omega L_2)^2} \\ \frac{U}{I}=\sqrt{(R_1+R_2)^2+(\omega L_2)^2} \\ I=\frac{U_1}{R_1} \end{cases}$$



24

例9-8

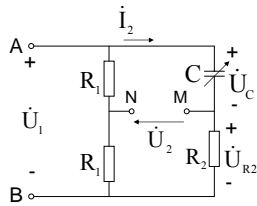


已知: R_1 R_2

讨论: C 在 $0 \rightarrow \infty$ 范围内变化时, \dot{U}_2 的变化情况

25

例9-9

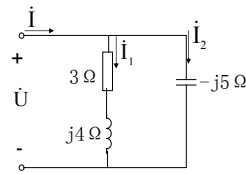

已知: $\dot{U}=100 \angle 0^\circ \text{V}$

$$\dot{I}=12.65 \angle 18.5^\circ \text{A}$$

$$\dot{I}_1=20 \angle -53.1^\circ \text{A}$$

$$\dot{I}_2=20 \angle 90^\circ \text{A}$$

求: 二端网络的 $P, S, \cos \varphi$


26

解: 求有功功率

$$\begin{aligned} \text{法1 } P &= UI \cos(\varphi_u - \varphi_i) \\ &= 100 \times 12.65 \cos(-18.5^\circ) \\ &= 1200 \text{ W} \end{aligned}$$

$$\text{法2 } P = I_1^2 R = 20^2 \times 3 = 1200 \text{ W}$$
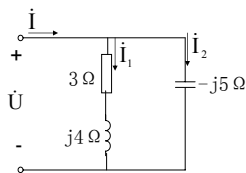
$$\begin{aligned} \text{法3 } P &= UI \cos(\varphi_u - \varphi_{i1}) \\ &= 100 \times 20 \cos 53.1^\circ \\ &= 1200 \text{ W} \end{aligned}$$





27

$$S = UI = 100 \times 12.65 = 1265 \text{ VA}$$

$$\cos \varphi = \frac{P}{S} = \frac{1200}{1265} = 0.949$$

28

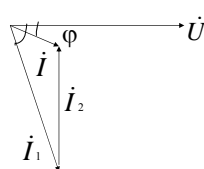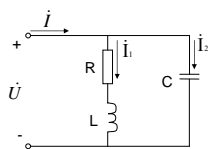例9-10 在 $f=50\text{Hz}$, $U=380\text{V}$ 的电路中, 一感性负载吸收的功率 $P=20\text{KW}$, 功率因数 $\cos \varphi_1=0.6$ 若要使功率因数提高到0.9, 求并联电容值。



29


$$I_1 = \frac{P}{U \cos \varphi_1} = \frac{20 \times 10^3}{380 \times 0.6} = 87.72 \text{ A}$$

$$I \cos \varphi = I_1 \cos \varphi_1$$

$$I = \frac{I_1 \cos \varphi_1}{\cos \varphi} = \frac{87.72 \times 0.6}{0.9} = 58.48 \text{ A}$$

$$\cos \varphi_1 = 0.6 \Rightarrow \varphi_1 = 53.13^\circ$$
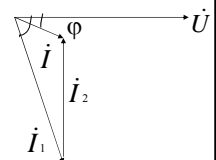
$$\cos \varphi = 0.9 \Rightarrow \varphi = 25.84^\circ$$



30


$$I_2 = I_1 \sin \varphi_1 - I \sin \varphi$$

$$= 87.72 \sin 53.13^\circ - 58.48 \sin 25.84^\circ$$

$$= 44.69 \text{ A}$$

$$C = \frac{I_2}{\omega U} = \frac{I_2}{2\pi f U} = \frac{44.69}{2\pi \times 50 \times 380} = 375 \mu\text{F}$$

31

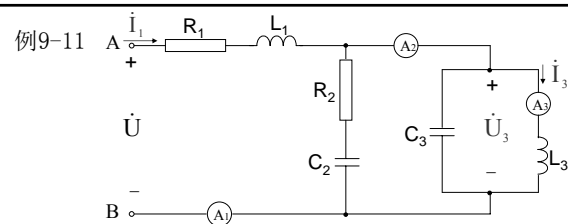

例9-11 已知: $R_1=50\Omega$ $R_2=50\Omega$ $L_1=200\text{mH}$ $C_2=5\mu\text{f}$

$L_3=100\text{mH}$ $C_3=10\mu\text{f}$ $U=200\text{V}$

电流表 A_2 指示为零, 所有电流表内阻忽略不计

求: (1) A_1 , A_2 的读数

(2) 输入AB端的功率和功率因数


32

解(1)

$$\omega C_3 = \frac{1}{\omega L_3}$$

$$\omega = \frac{1}{\sqrt{L_3 C_3}} = \frac{1}{\sqrt{100 \times 10^{-3} \times 10 \times 10^{-6}}} = 10^3 \text{ rad/s}$$

33

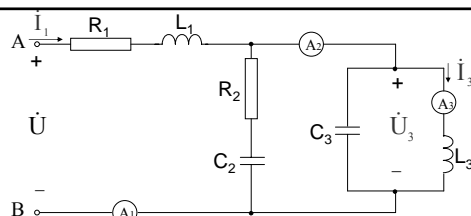


$$Z = (R_1 + R_2) + j \left(\omega L_1 - \frac{1}{\omega C_2} \right)$$

$$= 50 + 50 + j \left(10^3 \times 200 \times 10^{-3} - \frac{1}{10^3 \times 5 \times 10^{-6}} \right)$$

$$= 100 \angle 0^\circ \Omega$$

$$I_1 = \frac{U}{|Z|} = \frac{200}{100} = 2 \text{ A}$$


34

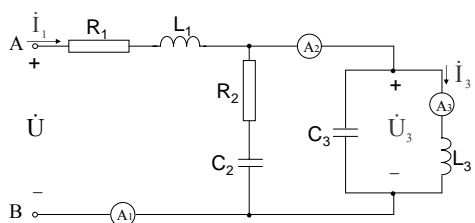

$$U_3 = I_1 |Z_2| = I_1 \sqrt{R_2^2 + \left(\frac{1}{\omega C_2} \right)^2} = 412.3 \text{ V}$$

$$I_3 = \frac{U_3}{\omega L_3} = \frac{412.3}{10^3 \times 100 \times 10^{-3}} = 4.12 \text{ A}$$

35

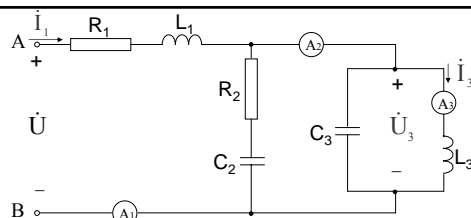

(2) $\varphi = 0^\circ$
 $\cos \varphi = 1$

$$P = UI_1 \cos \varphi = 200 \times 2 = 400 \text{ W}$$

$$\text{或: } P = I_1^2 (R_1 + R_2) = 2^2 \times (50 + 50) = 400 \text{ W}$$

36