
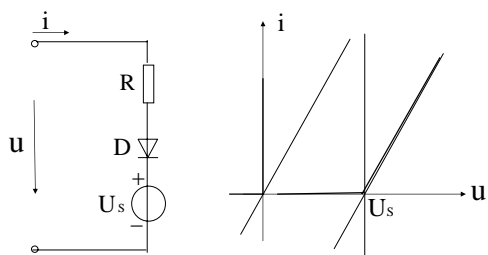



例17-1:

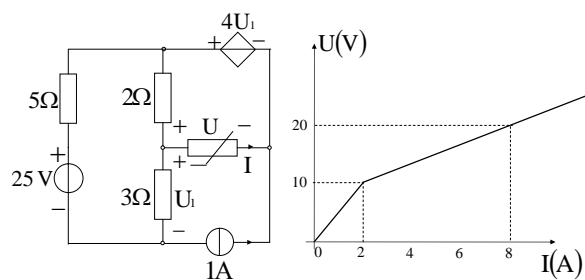

例17-2: 求U, I



解:

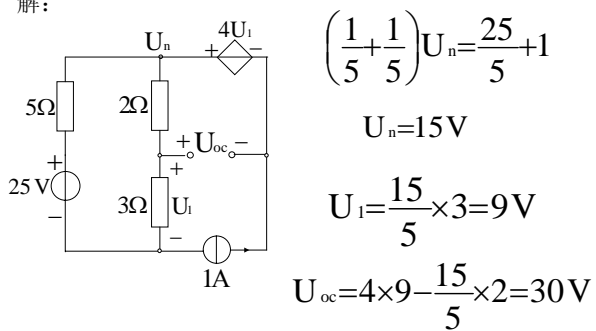


$$U_1 = -\frac{4U_1 + U}{5+3} \times 3$$


$$U_1 = -\frac{3}{20}U$$

$$\frac{4U_1 + U}{2} = I + \frac{U_1}{3}$$

$$R_{eq} = \frac{U}{I} = 4\Omega$$

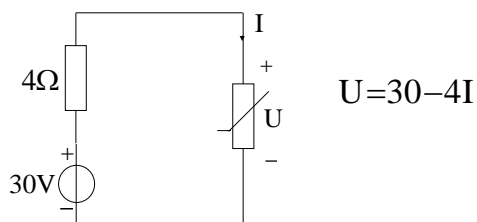

非线性电阻特性

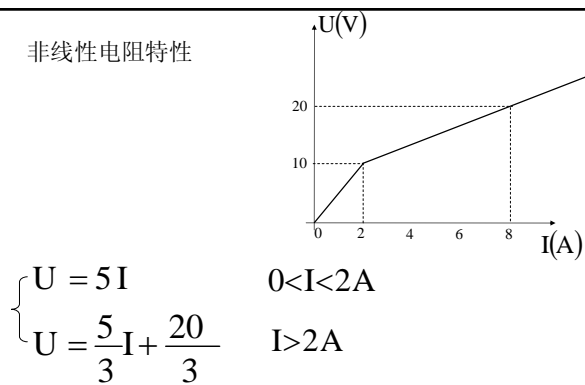

设  $I < 2A$

$$\begin{cases} U = 30 - 4I \\ U = 5I \end{cases}$$

$$I = \frac{10}{3} > 2$$

$\therefore$  假设错误

7

设  $I > 2A$

$$\begin{cases} U = 30 - 4I \\ U = \frac{5}{3}I + \frac{20}{3} \end{cases}$$

$$I = 4.1A$$

$$U = 13.6V$$

$$\therefore I > 2A$$

$\therefore$  假设正确


8

另法:


$$U = 30 - 4I$$

$$I = 0 \quad U = 30V$$

$$U = 0 \quad I = 7.5A$$

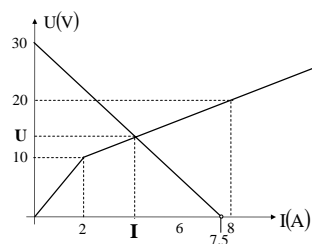


例17-3: D为理想二极管, 求U

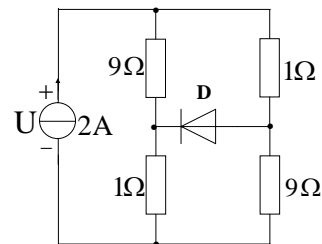

10

解:

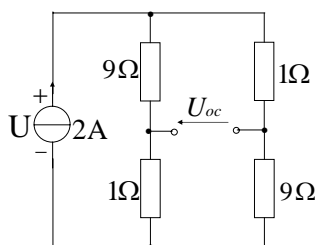


$$U_{oc} = 9 - 1 = 8V$$

$$\therefore U_{oc} > 0$$

$\therefore$  D导通


11

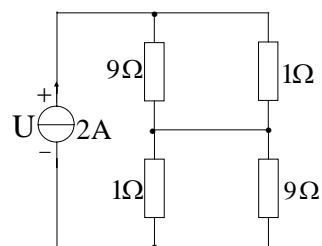

$$U = 2 \times 2 \frac{1 \times 9}{1 + 9} = 3.6V$$

12

例17-4:

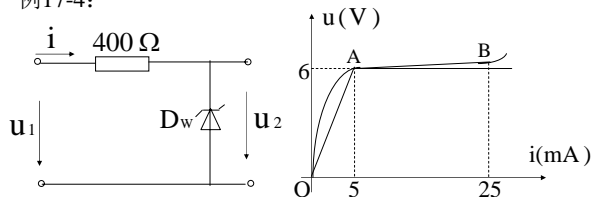

工作点在A点  $i = \frac{u_1 - 6}{400} = 5 \text{ mA}$        $u_1 = 8 \text{ V}$

工作点在B点  $i = \frac{u_1 - 6}{400} = 25 \text{ mA}$        $u_1 = 16 \text{ V}$


13

当  $0 \leq u_1 \leq 8 \text{ V}$

$$R_w = \frac{6}{5 \times 10^{-3}} = 1.2 \text{ k}\Omega$$

$$i = \frac{u_1}{400 + 1200} = \frac{u_1}{1600} \text{ A}$$
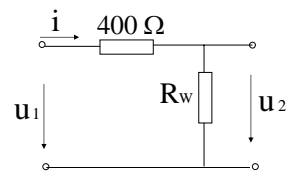
$$u_2 = \frac{1200}{400 + 1200} u_1 = 0.75 u_1$$




14

当  $8 \text{ V} \leq u_1 \leq 16 \text{ V}$


$$i = \frac{u_1 - 6}{400} \text{ A}$$

$$u_2 = 6 \text{ V}$$

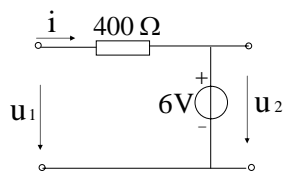


15

例17-5: 求  $I_1, I_2$

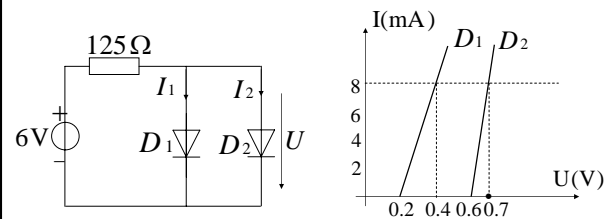

16


解:

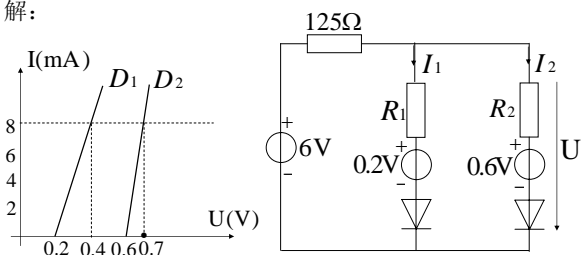

$$R_1 = \frac{0.4 - 0.2}{8 \times 10^{-3}} = 25 \Omega \quad R_2 = \frac{0.7 - 0.6}{8 \times 10^{-3}} = 12.5 \Omega$$

17

设两二极管导通

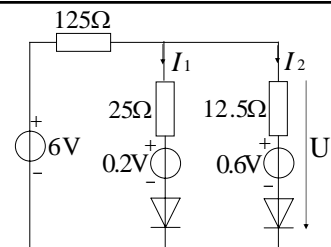

$$\left( \frac{1}{125} + \frac{1}{25} + \frac{1}{12.5} \right) U = \frac{6}{125} + \frac{0.2}{25} + \frac{0.6}{12.5}$$

$$U = \frac{13}{16} \text{ V}$$


18

$$I_1 = \frac{13 - 0.2}{25} = 24.5 \text{ mA}$$

$$I_2 = \frac{13 - 0.6}{12.5} = 17 \text{ mA}$$

$\therefore I_1 > 0, I_2 > 0$


$\therefore$  假设正确

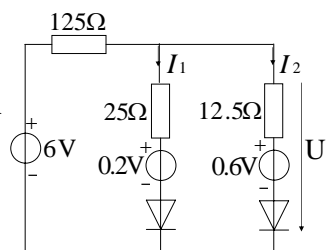

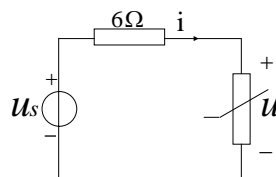例17-6:

已知:

$$u = \begin{cases} 3i^2 & i > 0 \\ -3i^2 & i < 0 \end{cases}$$



$$u_s = 9 + 10^{-3} \sqrt{2} \sin 1000 t \text{ (V)}$$


求  $i(t)$

20

$\therefore$  交流分量  $\ll$  直流分量

$\therefore$  用小信号法

1. 令交流信号为零, 由曲线相交法, 求静态工作点

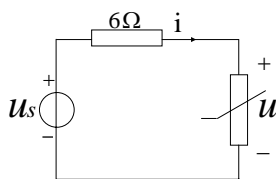

令  $u_s = 9 \text{ V}$

$$u = 9 - 6i$$

$$u = \begin{cases} 3i^2 & i > 0 \\ -3i^2 & i < 0 \end{cases}$$

工作点:  $I_0 = 1 \text{ A}, U_0 = 3 \text{ V}$

21

2. 求工作点处动态电阻


$$u = \begin{cases} 3i^2 & i > 0 \\ -3i^2 & i < 0 \end{cases}$$

工作点:  $I_0 = 1 \text{ A}, U_0 = 3 \text{ V}$

$$R_d = \left. \frac{du}{di} \right|_{I_0=1\text{A}} = 6i \Big|_{I_0=1\text{A}} = 6\Omega$$

22

3. 作小信号等效电路, 求响应的增量

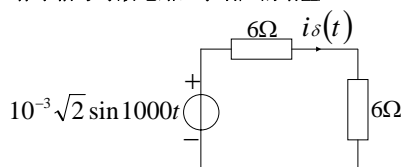

$$i_\delta(t) = \frac{1}{12} \times 10^{-3} \sqrt{2} \sin 1000 t$$

4. 求  $i(t)$

$$i(t) = I_0 + i_\delta(t) = 1 + \frac{1}{12} \times 10^{-3} \sqrt{2} \sin 1000 t \text{ (A)}$$

