

## B. 数字部分（共 50 分）

计分栏

一 (10 分)	二 (12 分)	三 (15 分)	四 (13 分)	卷面成绩 合计	平时 成绩	总评 成绩

### 一. 填空题（共 10 分，每空 1 分）

1. 使用 Verilog HDL 语言在 RTL 级描述数据如何在寄存器之间流动，以及描述如何处理、控制这些数据流动，“RTL”的含义是：\_\_\_\_\_，这属于\_\_\_\_\_描述（选填：系统、算法、行为、逻辑、门级、开关级）。
2. 定义一个存储宽度为 16 位、存储深度为 8 的存储器空间，地址范围是 0~7，存储器名为 rom\_a，定义语句为：\_\_\_\_\_。
3. 运算符“!=”和“!==”的语义存在着区别，如果 reg [1:0] a = 2'b0x; reg [1:0] b = 2'b0z;，则 a != b 的值为：\_\_\_\_\_；a !== b 的值为：\_\_\_\_\_。
4. 循环次数不确定的 while 循环语句是\_\_\_\_\_的（选填：可综合、不可综合）；fork...join 形式的块语句是\_\_\_\_\_的（选填：可综合、不可综合）。
5. 函数的定义用关键字\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_；函数调用后的返回值是通过函数名变量传递给调用语句，默认的功能调用返回值的类型为\_\_\_\_\_。（选填：线网、寄存器）

### 二. 组合逻辑设计和测试（共 12 分，第 1 小题 6 分，第 2 小题 6 分）

某保险库房的通道由两道门组成，如图 1，其设计要求为当 A 门打开时，B 门一定是关闭的，反之亦然。

 


图 1 库房的 A 门和 B 门

### (1) 设计问题

设每扇门均有开门请求的输入信号 `key`、表示门是否为锁定状态的输出信号 `locked`，以及来自另一扇门的锁定状态输入信号 `next_door_locked`，请用 Verilog HDL 语言设计门的控制器模块 `door_controller`。

## (2) 测试问题

编写测试程序 (test bench), 测试某通道的 A 门和 B 门开启闭合的关系, 需要监测 ①只有一扇门开启 (A 门或 B 门) 的情况 `one_door_unlocked`、②两扇门同时都开启 (正常情况下不应出现) 的情况 `both_doors_unlocked`。

 


图 2 库房的 A 门和 B 门控制器的测试案例

测试案例需要包括: (如图 2)

- 案例 1——依次打开 A 门、关闭 A 门、打开 B 门和关闭 B 门的过程;
- 案例 2——打开 A 门且尚未关闭之前, 某人试图打开 B 门的情况。

请编写相应的测试模块 `tb_door_controllers` 。

### 三. 分析与设计（共 15 分，第 1 小题 5 分，第 2 小题 10 分）

循环冗余校验（cyclic redundancy checks, CRC）在信息码元后附加专门的校验码元，构成“循环码”，进行检错与纠错。例如：(7, 3)循环码的码长为 7，包含 3 个信息码元和 4 个校验码元，如表 1 所示。

表 1 (7, 3)循环码

	信息码元 [7:5]	校验码元 [4:1]	合成后的码字 [7:1]
0	000	0000	7'b000_0000
1	001	0111	7'b001_0111
2	010	1110	7'b010_1110
3	011	1001	7'b011_1001
4	100	1011	7'b100_1011
5	101	1100	7'b101_1100
6	110	0101	7'b110_0101
7	111	0010	7'b111_0010

循环码编码器的核心部件是“模 2 除法器”，对于(7, 3)循环码，图 3 给出了采用门级描述实现的模 2 除法器的 Verilog HDL 代码。

```
module div_mod2_gates ( clk, rst_n, enable, in, out );
    input clk ;
    input in ;
    input rst_n ;
    input enable ;
    output out ;

    wire [1:4] d, q ;
    wire feedback ;

    D_FF D_buf ( .clk(clk), .rst_n(rst_n), .D(q[4]), .Q(buf_out));

    D_FF D4 ( .clk(clk), .rst_n(rst_n), .D(d[4]), .Q(q[4]) ) ;
    D_FF D3 ( .clk(clk), .rst_n(rst_n), .D(d[3]), .Q(q[3]) ) ;
    D_FF D2 ( .clk(clk), .rst_n(rst_n), .D(d[2]), .Q(q[2]) ) ;
    D_FF D1 ( .clk(clk), .rst_n(rst_n), .D(d[1]), .Q(q[1]) ) ;

    mux2 switch1 ( .d0( 1'b0 ), .d1( feedback ),
                  .sel( enable ), .y( d[1] ) ) ;
    mux2 switch2 ( .d0( buf_out ), .d1( in ),
```

```

        .sel( enable ), .y( out ) ) ;

    xor gate4 ( feedback, q[4], in ) ;
    xor gate2 ( d[3], q[2], d[1] ) ;
    xor gate1 ( d[2], q[1], d[1] ) ;

    assign d[4] = q[3] ;

endmodule

// module D_FF ( Delay Flip-Flop )
module D_FF ( clk, rst_n, D, Q, Q_n ) ;
    input clk, rst_n, D ;
    output Q, Q_n ;
    reg Q ;
    assign Q_n = ~Q ;
    always @ ( posedge clk or negedge rst_n )
        if ( !rst_n ) Q <= 0 ;
        else Q <= D ;
endmodule


// module 2-output multiplexer
module mux2 ( d0, d1, sel, y );
    input d0, d1, sel ;
    output y ;
    assign y = ( sel == 0 ) ? d0 : d1 ;
endmodule

```

图 3 门级描述实现的模 2 除法器

生成(7,3)循环码的模 2 除法器电路如图 4 所示（注意：此图待补全），其主体部分由一串 D 触发器和门电路组成，工作原理为：

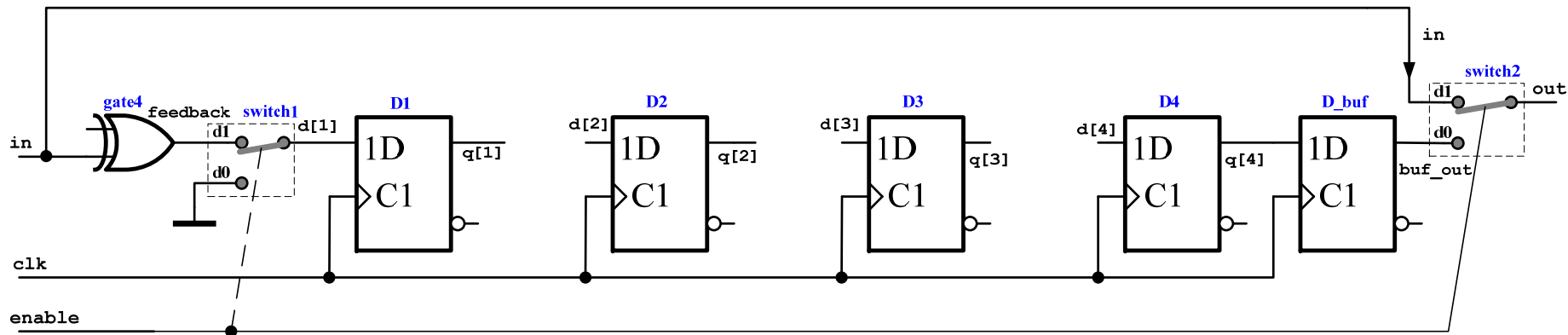- 1) 当 enable 为高电平时，双联开关都接通到 d1 触点，串行的 3 个信息码元在 3 个时钟边沿的触发下，依次通过 gate4 输入，同时直接通过 out 端口输出；在这 3 个时钟周期内，D 触发器 D1、D2、D3、D4 通过逻辑运算生成 4 位校验码元；
- 2) 随后，使 enable 为低电平，双联开关都切换到 d0 触点，switch1 切断来自 in 的输入，switch2 使输出端 out 接到 D\_buf 的输出端（D\_buf 将 D4 的内容延迟一个时钟周期输出，用于拼接信息码元和校验码元的时序），寄存于 D1、D2、D3、D4 中的校验码元在 4 个时钟边沿的触发下，依次输出到 out 端口。



说明：1. 由enable信号控制双联开关；当enable为高电平，接通d1；当enable为低电平，接通d0。 2. 为了简洁，图中没有画出D触发器的复位信号

图 4 采用时序逻辑电路实现的(7,3)循环码模 2 除法器（待补全）

### (1) 分析问题

3), 补全图 4 所示的电路原理图。(可以直接在图 4 中补充)

## (2) 设计问题

请采用 RTL 级描述方法，不允许使用“xor”、“D\_FF”、“mux2”等元件，设计 (7, 3) 循环码的模 2 除法器模块，并编写出相应的 Verilog HDL 代码，该模块的名称、输入输出信号请按照图 5 中的定义。（可以将代码填写到图 5 中）

```

module div_mod2_behavior ( clk, rst_n, enable, in, out );
    input clk , in, rst_n, enable ;
    output out ;

endmodule

```

图 5 RTL 级描述实现的模 2 除法器 (待补全)

#### 四. 综合设计（共 13 分，第 1 小题 5 分，第 2 小题 8 分）

利用第三题所述的“模 2 除法器”构造完整的“(7, 3)循环码编码器”必须妥善地解决信息码元和校验码元的时序配合关系。

 


图 6 不均匀的时钟脉冲驱动方案

为了在 3 个信息码元周期内串行地输出 7 位码字，可以采用不均匀的时钟脉冲驱动方案，如图 6 所示；具体思路为：在主频时钟 high\_freq\_clk 连续的 15 个周期内，去除第 2、3、4、5 个和第 7、8、9、10 个时钟脉冲，只用第 1、6、11 个时钟脉冲驱动信息码元的输入和输出，而用剩下的第 12、13、14、15 个时钟脉冲驱动校验码元的输出。可见，在这种方案中，信息码元的周期为 high\_freq\_clk 时钟周期的 5 倍。

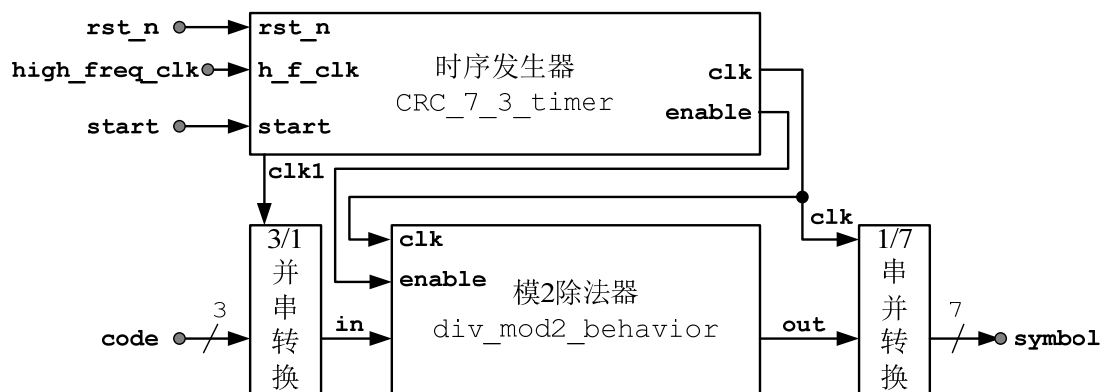


图 7 完整的(7, 3)循环码编码器框图

根据这种方案设计的(7, 3)循环码编码器顶层结构框图如图 7 所示。对于其中的“时序发生器”模块 CRC\_7\_3\_timer，输入输出波形的时序关系如图 8 所示，其中：

- start 为宽脉冲信号，其宽度大于一个 high\_freq\_clk 时钟周期，



且与 high\_freq\_clk 时钟异步；

- enable 信号从 start 的上升沿开始从 0 变为 1，从第 3 个 clk 脉冲（或 clk1 脉冲）的下降沿开始从 1 变为 0。

 


图 8 CRC\_7\_3\_timer 模块的输入输出信号之间的时序关系

### (1) 有限状态机设计

请观察图 8 所示的信号时序关系，设计 CRC\_7\_3\_timer 的有限状态机 (finite state machine, FSM)，要求：

- 列出所设定的状态和计数器的名称；
- 绘制状态转换图。

## (2) 有限状态机的实现

请采用 Verilog HDL 语言实现 CRC\_7\_3\_timer 模块，要求：

- 其中的有限状态机请采用“一段式”的风格实现；
- 要求该有限状态机的实现可综合。