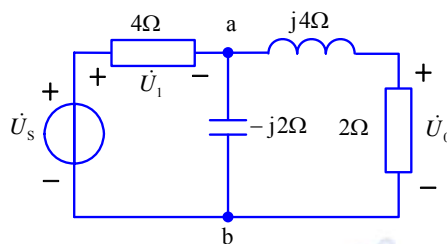


【题 1】已知： $\dot{U}_1 = 12\angle 30^\circ \text{ V}$

求： \dot{U}_0 及电源电压有效值 U_S 。

解： $\dot{U}_1 = 12\angle 30^\circ \text{ V}$



$$\dot{I}_1 = \frac{\dot{U}_1}{4} = 3\angle 30^\circ \text{ A}$$

$$Z_{ab} = \frac{(2+j4)(-j2)}{2+j4-j2} = \frac{8-j4}{2+j2} = \frac{4-j2}{1+j} = \frac{\sqrt{20}\angle -26.6^\circ}{\sqrt{2}\angle 45^\circ} = \sqrt{10}\angle -71.6^\circ \Omega$$

$$\dot{U}_{ab} = Z_{ab}\dot{I}_1 = 3\sqrt{10}\angle -41.6^\circ \text{ V}$$


$$\dot{U}_0 = \frac{2}{2+j4}\dot{U}_{ab} = \frac{2}{\sqrt{20}\angle 63.4^\circ} \times 3\sqrt{10}\angle -41.6^\circ = 3\sqrt{2}\angle -105^\circ \text{ V}$$

$$\begin{aligned}\dot{U}_S &= \dot{U}_1 + \dot{U}_{ab} \\ &= 12\angle 30^\circ + 3\sqrt{10}\angle -41.6^\circ \\ &= 10.39 + j6 + 7.09 - j6.3 \\ &= 17.48 - j0.3\end{aligned}$$

$$U_S = 17.5 \text{ V}$$

【题 2】

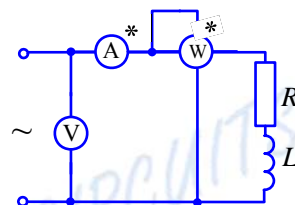已知：电压表读数为 200V(有效值)
 电流表 A 的读数为 2A (有效值)
 功率表的读数为 240W (平均功率)
 电源频率 $f=31.85\text{Hz}$



求： R, L 。

$$\text{解： } P=UI\cos\varphi \quad \cos\varphi = \frac{240}{200 \times 2} = 0.6$$

$$P = I^2 R \quad 240 = 2^2 \times R \Rightarrow R = 60\Omega$$

$$Q = UI\sin\varphi = 200 \times 2 \times \sqrt{1-0.6^2} = 320\text{Var}$$

$$Q = I^2\omega L \quad L = \frac{Q}{I^2\omega} = \frac{320}{2^2 \times 2 \times 3.14 \times 31.85} = 400\text{mH}$$

【题 3】已知: $u_s = 100 \cos 100t (\text{V})$


负载 Z 为感性, Z 的平均功率为 6W , 无功功率为 8var 。若要求电源的功率因数为 1, 求应并联的电容值。

解: 并联电容后, $Q' = 0\text{Var}$

$$\text{则 } Q_C = Q_L$$

$$Q_C = \frac{U^2}{X_C}$$
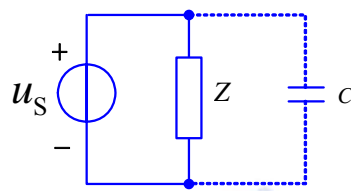
$$X_C = \frac{U^2}{Q_C} = \frac{(\frac{100}{\sqrt{2}})^2}{8} = \frac{10^4}{2} \quad \frac{1}{\omega C} = \frac{10^4}{2} \quad C = \frac{16}{10^4 \times 100} = 16\mu\text{F}$$




【题 4】已知: $U = 220\text{V}$, $R_2 = 5\Omega$,

$$I_1 = 10\text{A}, I_2 = 20\text{A}, \dot{U}, \dot{I} \text{ 同相}$$

求: I, R, X_L, X_C
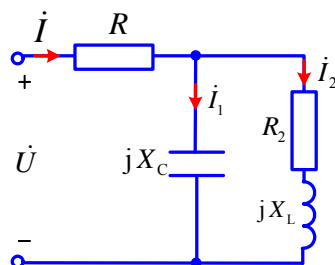
$$\text{解: } I = \sqrt{I_2^2 - I_1^2} = \sqrt{400 - 100} = 10\sqrt{3}\text{A}$$



$$U_{R_2} = I_2 R_2 = 100\text{V}$$

$$\frac{I}{U_{R_2}} = \frac{I_1}{U_{X_L}} = \frac{I_2}{U_{X_C}} \quad \frac{10\sqrt{3}}{100} = \frac{10}{U_{X_L}} = \frac{20}{U_{X_C}} \quad \frac{\sqrt{3}}{10} = \frac{10}{U_{X_L}} = \frac{20}{U_{X_C}}$$

$$U_{X_L} = \frac{100}{\sqrt{3}}\text{V}, U_{X_C} = \frac{200}{\sqrt{3}} = \frac{200\sqrt{3}}{3}\text{V}$$

$$U_{X_L} = I_2 X_L \quad X_L = \frac{100}{I_2 \sqrt{3}} = \frac{100}{20\sqrt{3}} = 2.89\Omega$$

$$U_{X_C} = -I_1 X_C \quad X_C = -\frac{200}{I_1 \sqrt{3}} = -\frac{200}{10\sqrt{3}} = -11.55\Omega$$

$$U_R = U - U_{X_C} = 104.53\text{V}$$

$$R = \frac{U_R}{I} = \frac{104.53}{10\sqrt{3}} = 6\Omega$$