
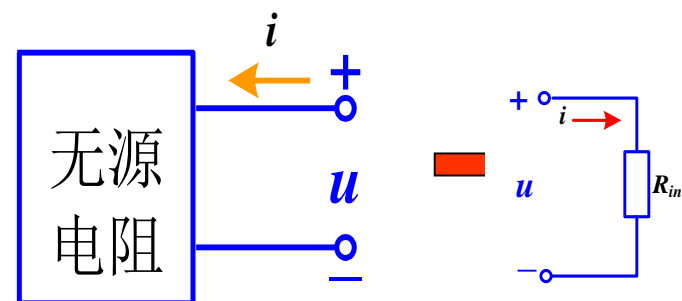
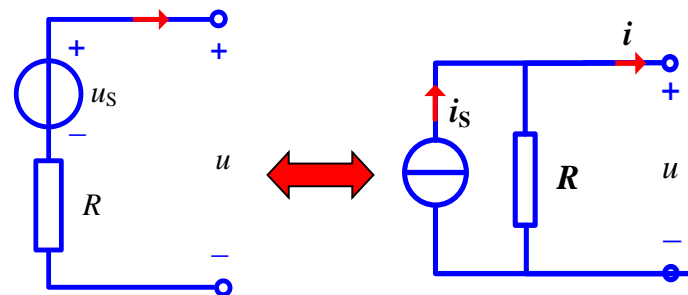
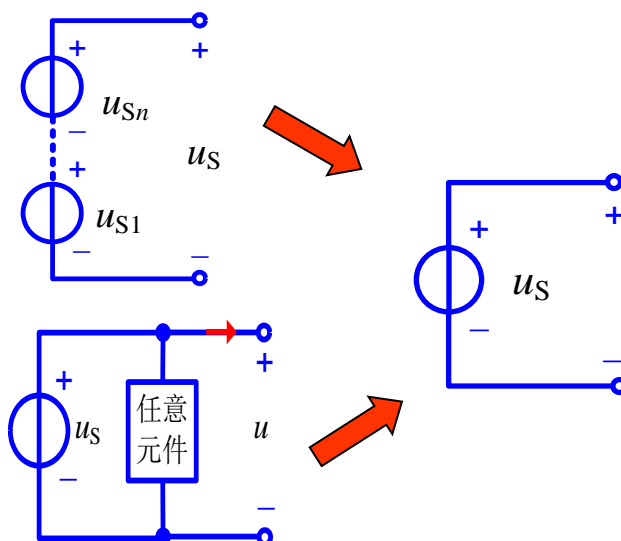
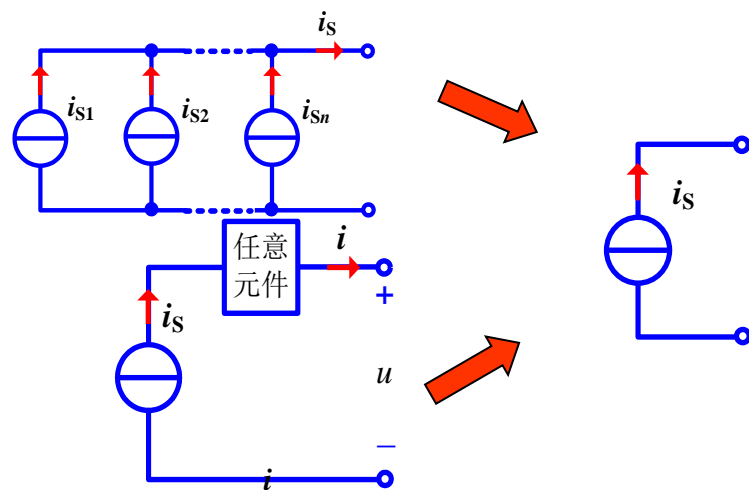
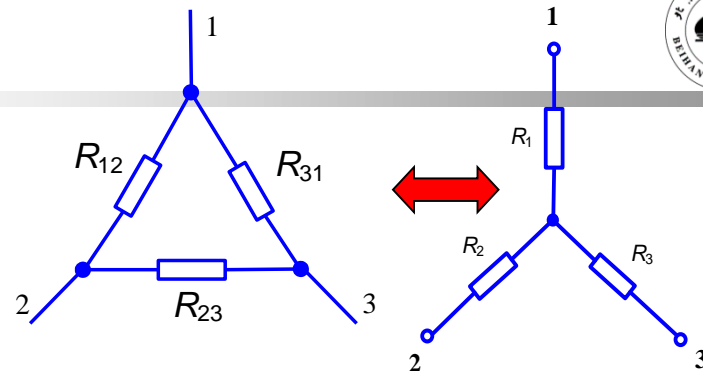


第1章 电路元件和电路定律

1. 电压、电流的参考方向
2. 电路元件特性（元件约束）
3. 基尔霍夫定律（拓扑约束）
（基本形式+推广形式）
4. 电路元件的功率

第2章 电阻电路的等效变换

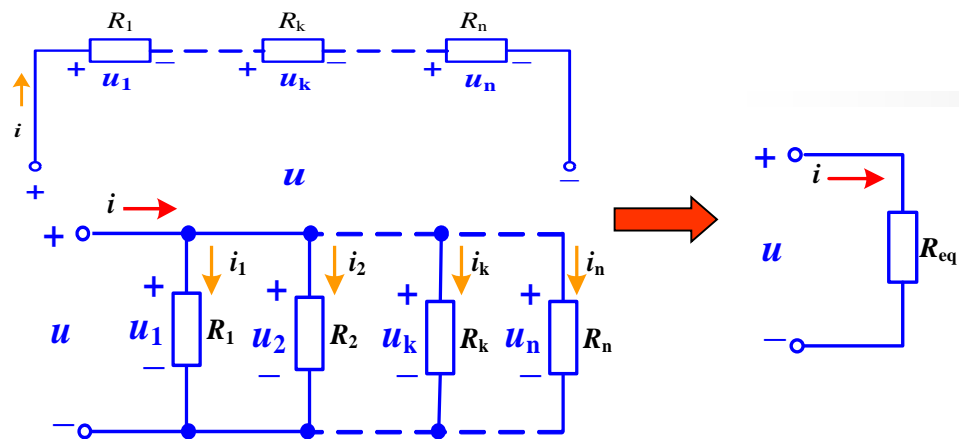1. 电路等效的概念;
2. 电阻的串、并联;
3. Y— Δ 变换;
4. 电压源和电流源的等效变换;
5. 一端口（两端网络）输入电阻的计算。



第3章 电阻电路的一般分析

熟练掌握电路方程的列写方法：

2b法

支路电流（电压）法

回路电流法

结点电压法

电阻电路的一般分析方法




| 分析方法 | 电路变量 | 方程数 | 方程类型 | 特点适用性 | 注意问题 |
|--------------|----------------|-----------------|--|------------------------------|----------------------------------|
| 支路法 ($2b$) | 支路电流、支路电压 | $2b$ | KCL ($n-1$) KVL $b - (n-1)$ 支路方程 b | 最灵活、任何电路、方程组庞大 | |
| 支路电流法 | 支路电流 | b | KCL ($n-1$) KVL $b - (n-1)$ | 指定支路电流参考方向，任何电路 | 电流源在 KVL 方程 |
| 回路法 (网孔法) | 回路电流 (网孔电流) | $l = b - (n-1)$ | KVL | 选择回路电流(网孔电流)，任何电路，对回路少的电路有优势 | 电流源在 KVL 方程 |
| 结点法 | 结点电压 | $n-1$ | KCL | 选择参考结点，任何电路，对结点少的电路有优势 | 电压源在 KCL 方程； 电流源串联电阻支路 |

$$\left\{ \begin{array}{l} R_{11}\dot{i}_{|1} + R_{12}\dot{i}_{|2} + \cdots + R_{1l}\dot{i}_|| = u_{S11} \\ R_{21}\dot{i}_{|1} + R_{22}\dot{i}_{|2} + \cdots + R_{2l}\dot{i}_|| = u_{S22} \\ \\ R_{l1}\dot{i}_{|1} + R_{l2}\dot{i}_{|2} + \cdots + R_{ll}\dot{i}_|| = u_{Sl l} \end{array} \right.$$





结点法

$$\left\{ \begin{array}{l} G_{11}\boldsymbol{u}_{n1} + G_{12}\boldsymbol{u}_{n2} + \dots + G_{1(n-1)}\boldsymbol{u}_{n(n-1)} = iS_{11} \\ G_{21}\boldsymbol{u}_{n1} + G_{22}\boldsymbol{u}_{n2} + \dots + G_{2(n-1)}\boldsymbol{u}_{n(n-1)} = iS_{22} \\ \\ G_{(n-1)1}\boldsymbol{u}_{n1} + G_{(n-1)2}\boldsymbol{u}_{n2} \dots + G_{(n-1)(n-1)}\boldsymbol{u}_{n(n-1)} = iS_{(n-1)(n-1)} \end{array} \right.$$


写出回路法方程。

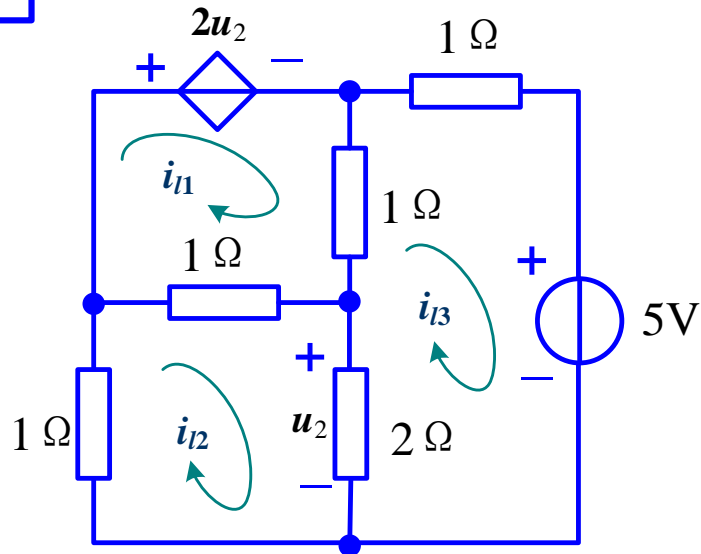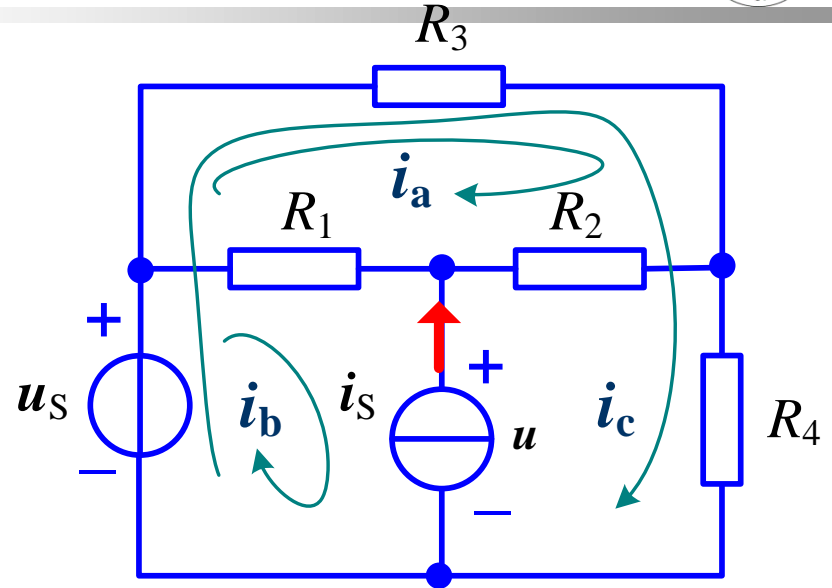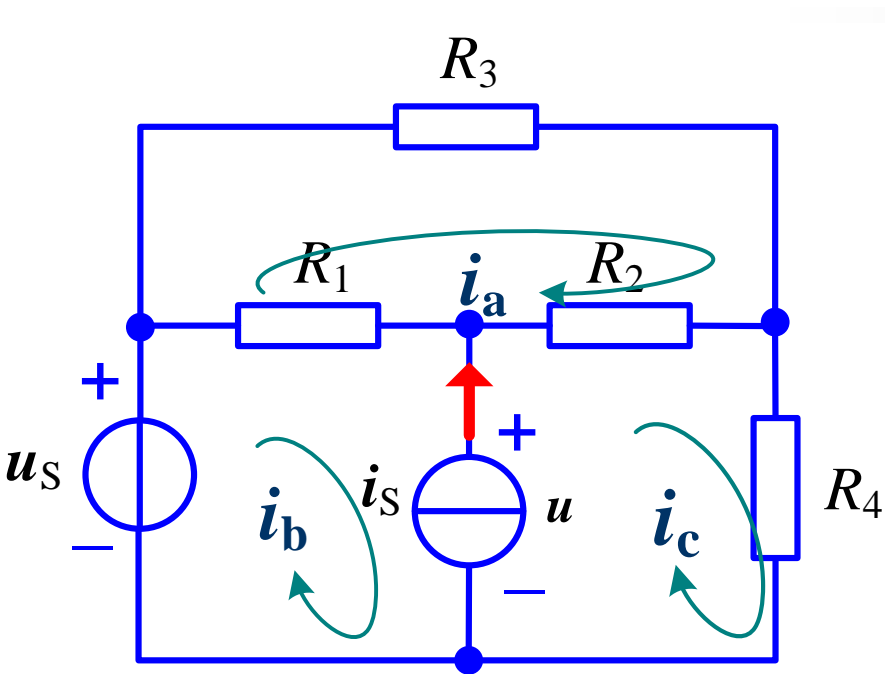


列结点法方程

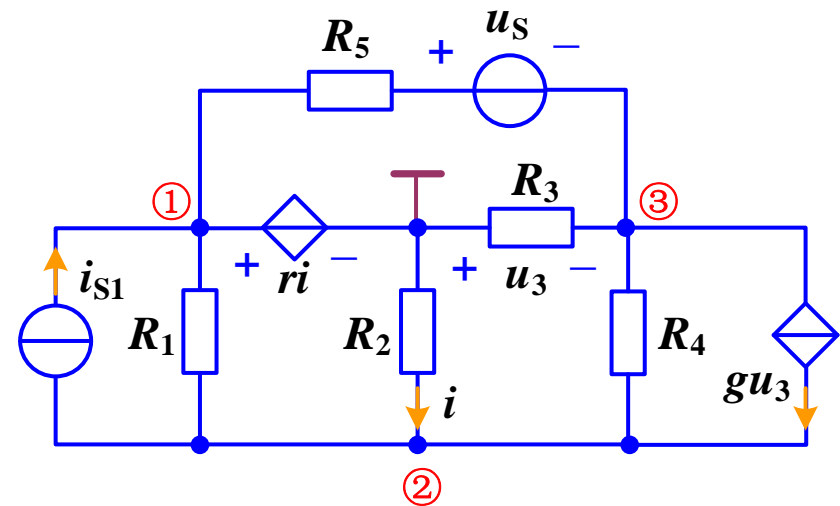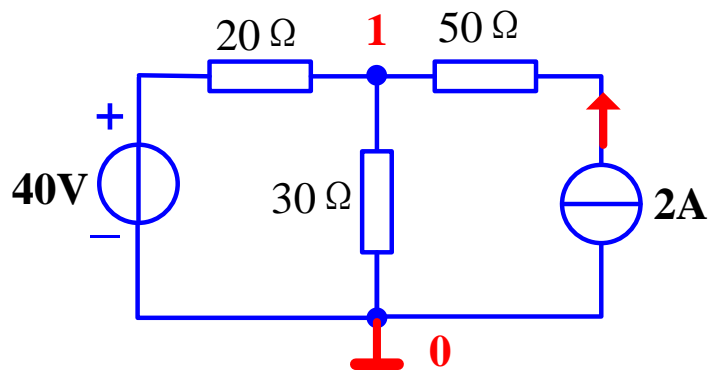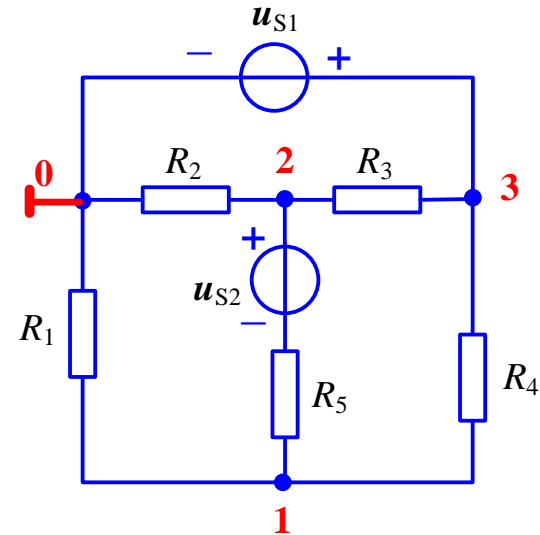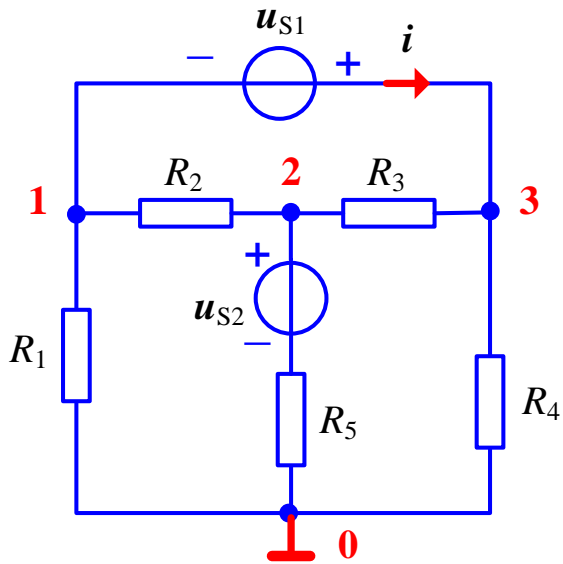

电子线路的习惯表示方法

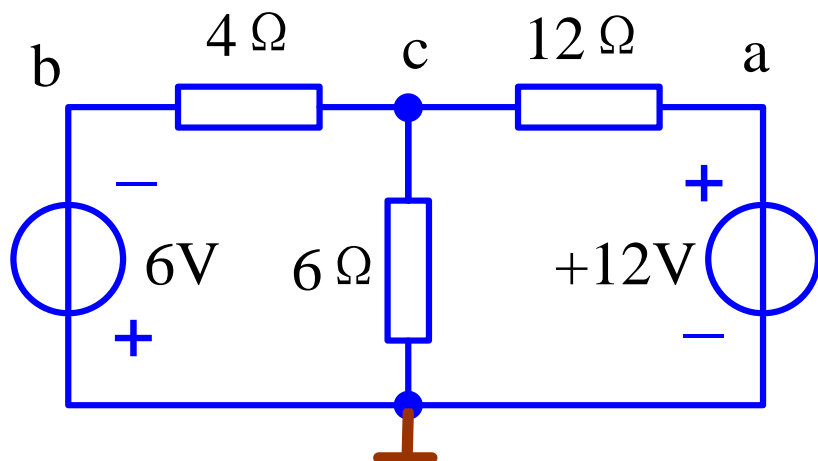


一般性电路

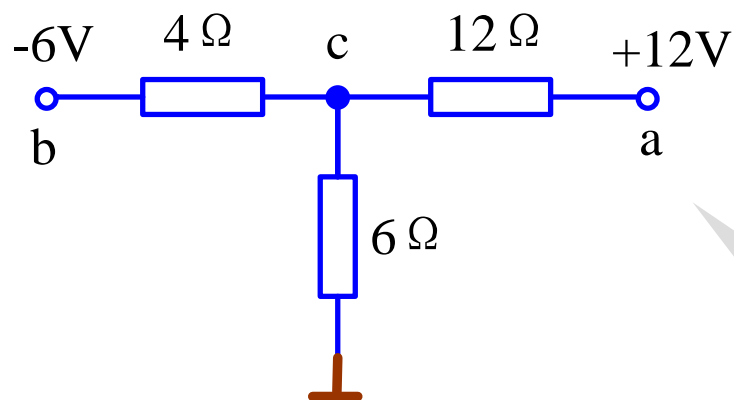

电子习惯线路

【题1】 求：（1）a、b、c、d、e各点电位；

（2）2mA电流源的输出功率。

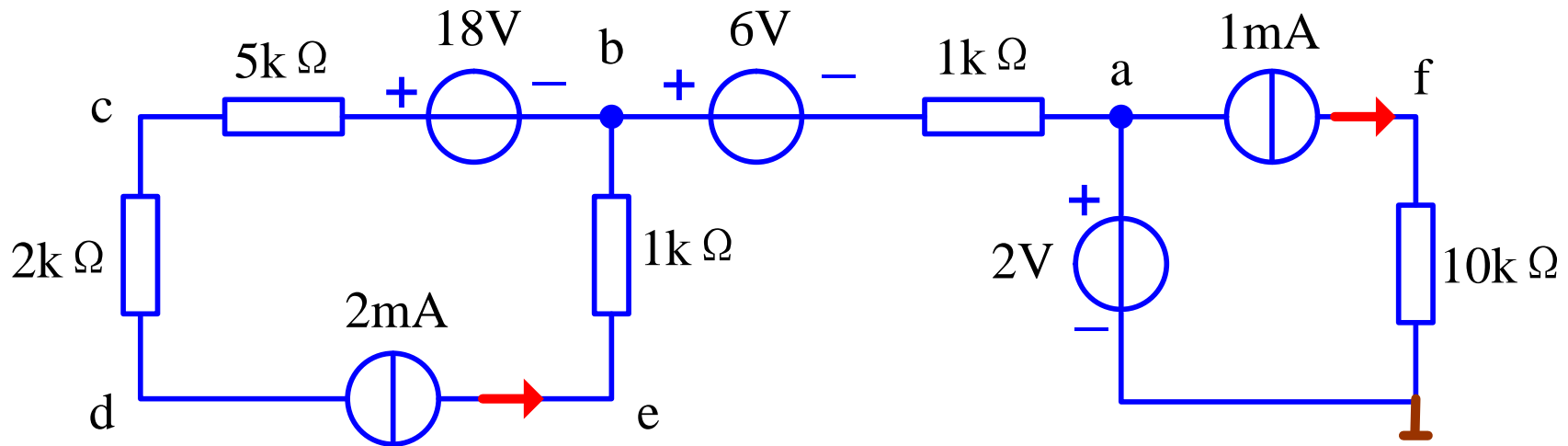


$$u_a = 2V, u_b = u_a + 6 = 8V, u_c = u_b + 18 - 5 \times 2 = 16V$$

$$, u_d = u_c - 2 \times 2 = 12V, u_e = u_b + 1 \times 2 = 10V$$

$$p_{2mA\text{发}} = (u_e - u_d) \times 2 = -4(mW), \text{ 实际上吸收} 4mw \text{ 功率}$$

【题2】


求支路a、b的输入功率并判断
吸收功率还是发出功率。

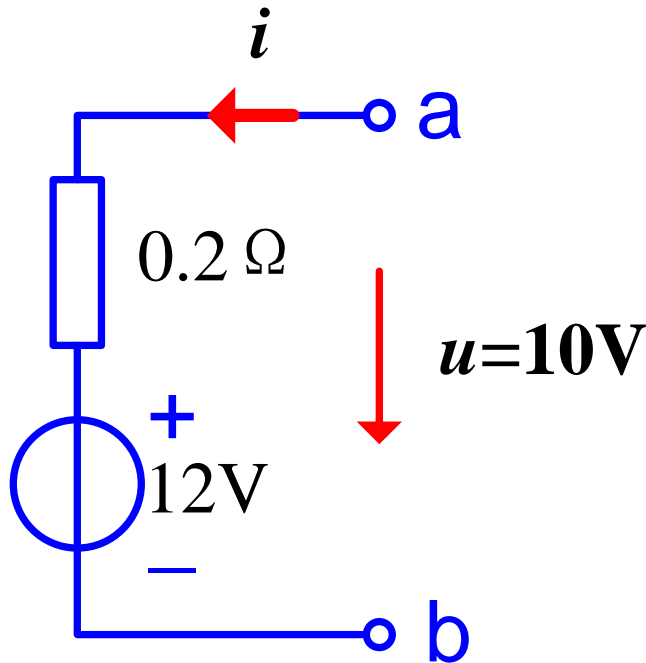

$$i = \frac{u - 12}{0.2} = -10\text{A}$$

$$p_{\text{吸}} = u \times i = -100(\text{W})$$

实际上发出100mw功率

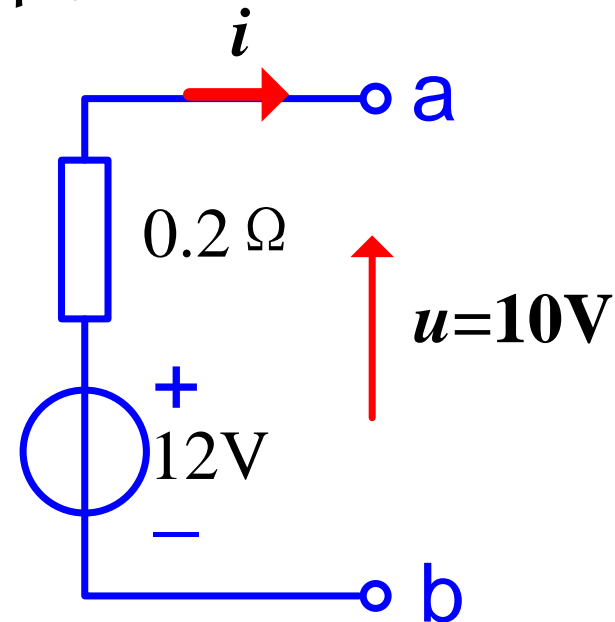



$$i = \frac{12 + u}{0.2} = 110\text{A}$$

$$p_{\text{吸}} = u \times i = 1100(\text{W})$$

实际吸收1100mw功率

【题3】

求 $I=?$

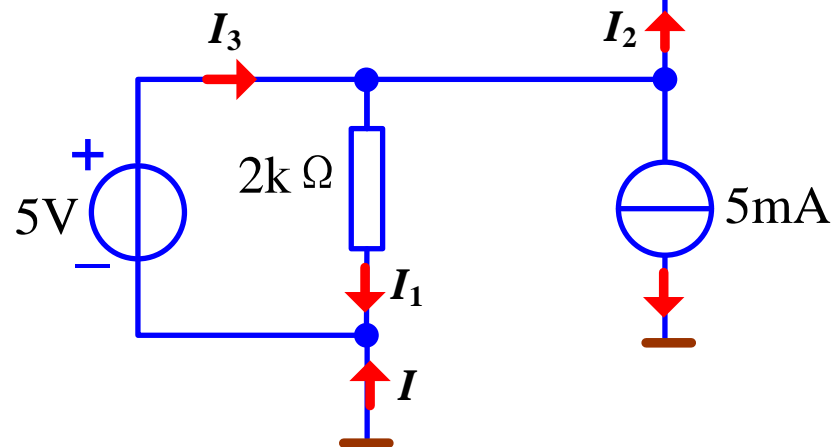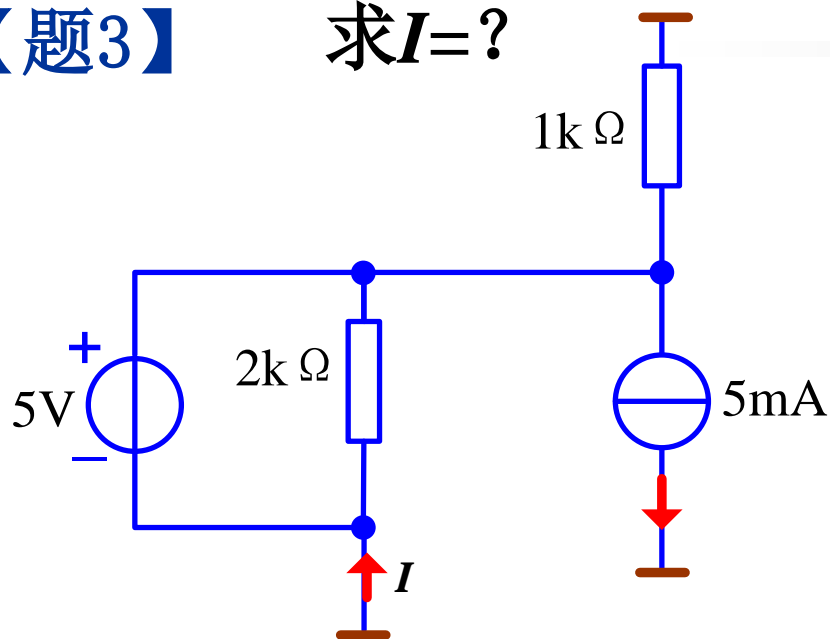


$$I_1 = \frac{5}{2} = 2.5mA, I_2 = \frac{5}{1} = 5mA$$



$$I_3 = I_1 + I_2 + 5 = 12.5mA,$$



$$I = I_3 - I_1 = 10mA$$



$$I = 5 + I_2 = 10mA$$


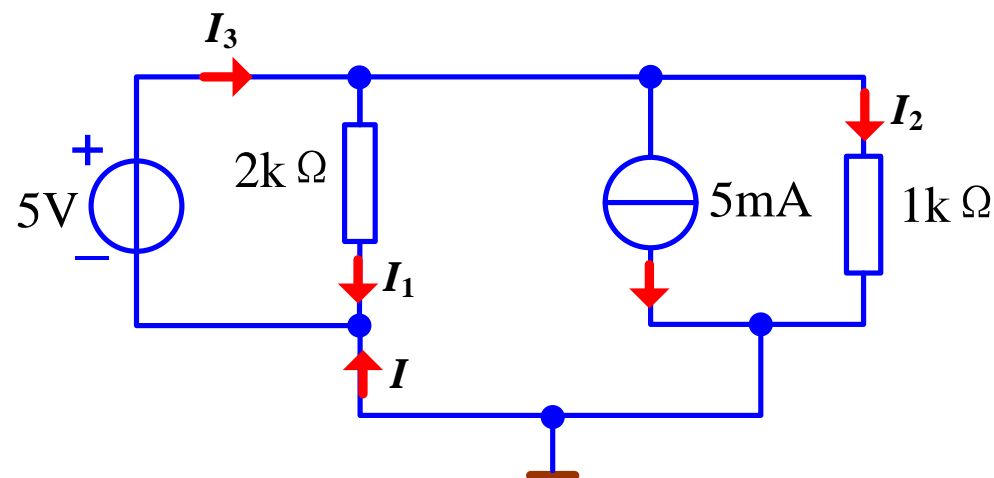


【题4】 将电路化成能求 I 的最简形式（用等效变换的方法）。

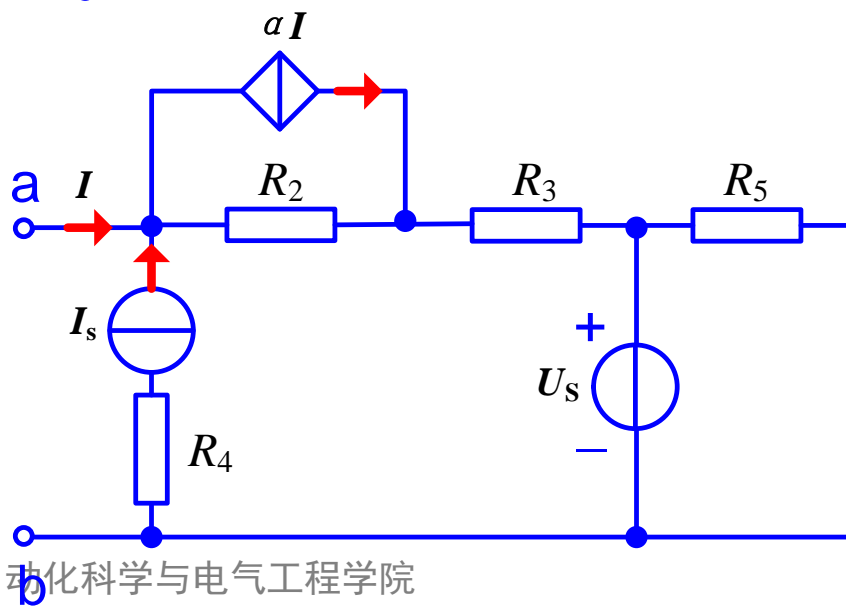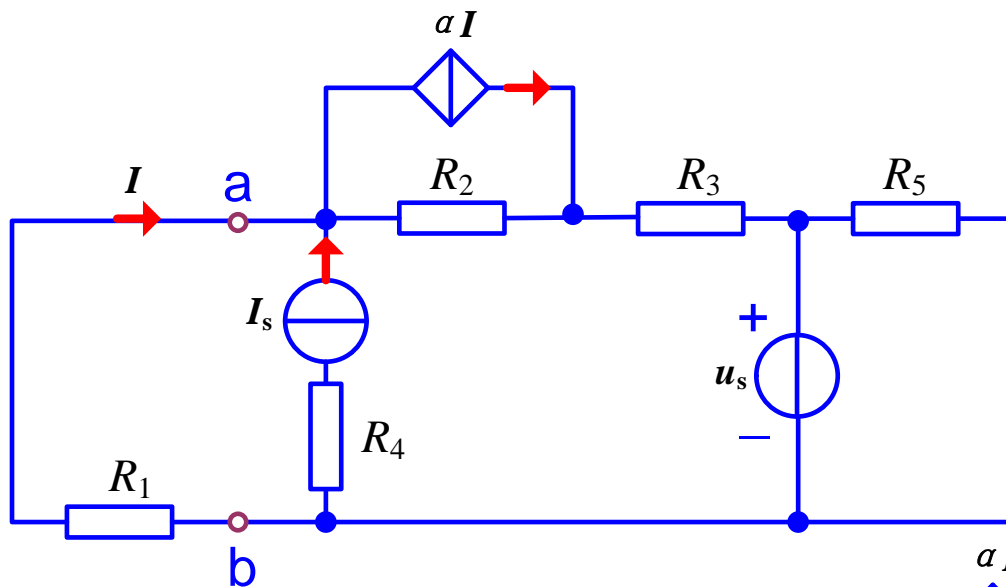


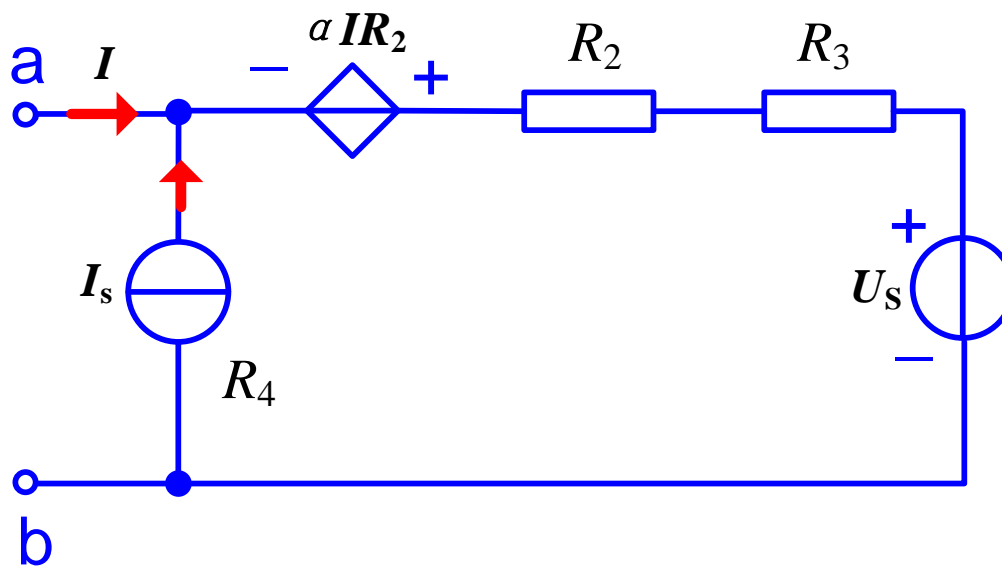
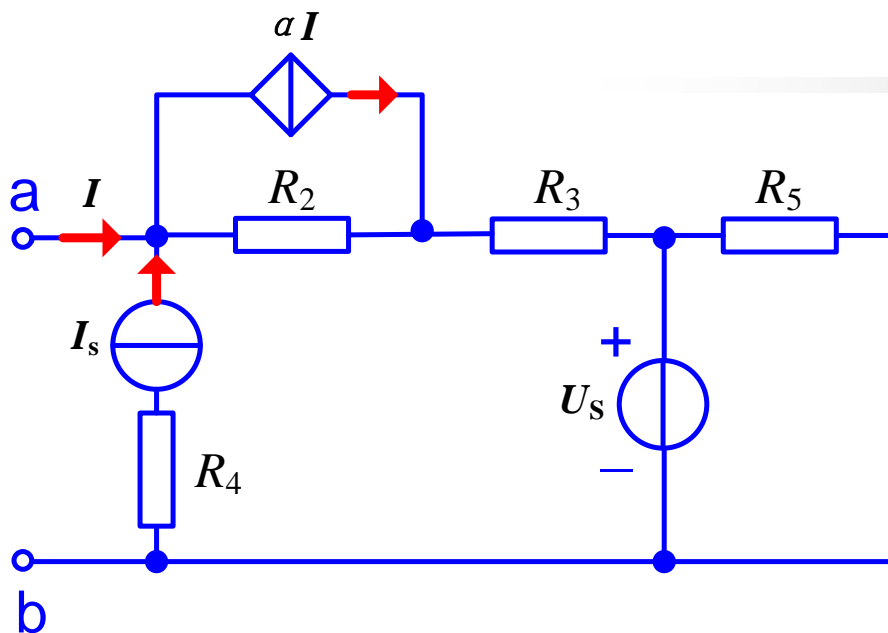


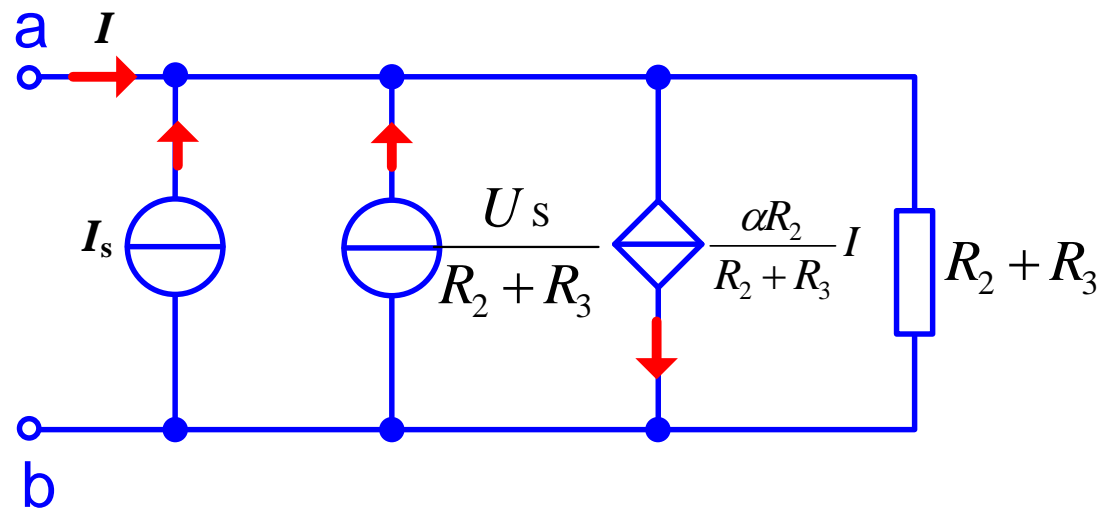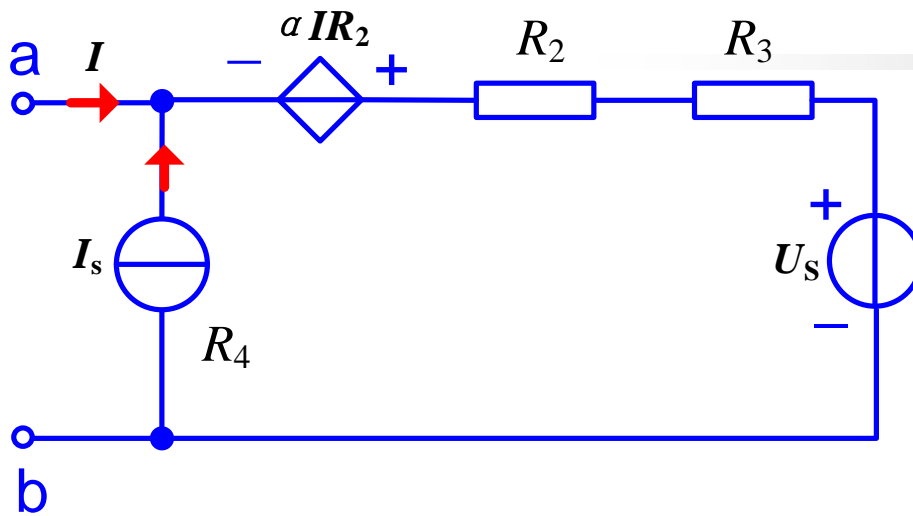

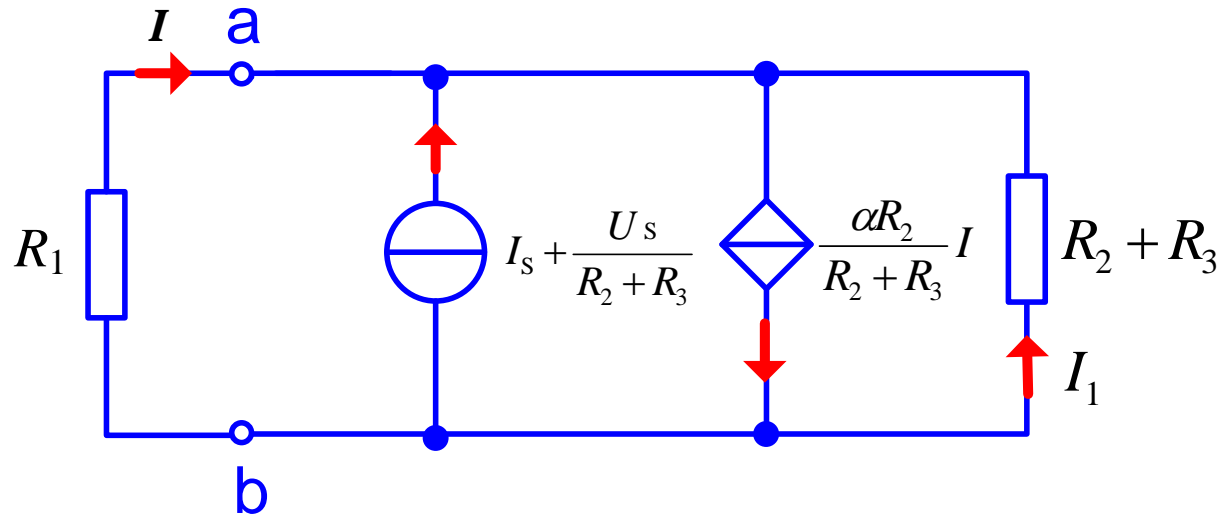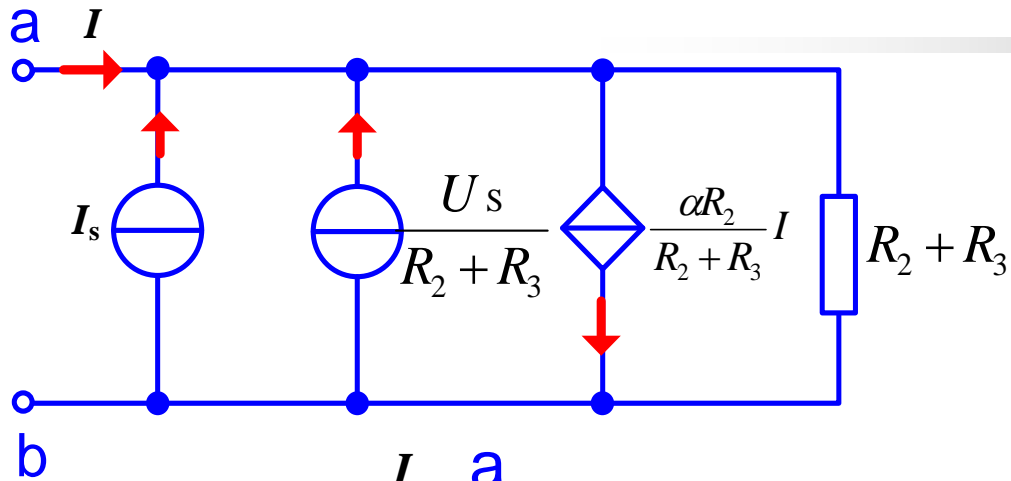

$$I + I_s + \frac{U_s}{R_2 + R_3} - \frac{\alpha R_2}{R_2 + R_3} I + \frac{R_1}{R_2 + R_3} I = 0$$



【题5】 用回路法求 u_{ab} 、 I 。

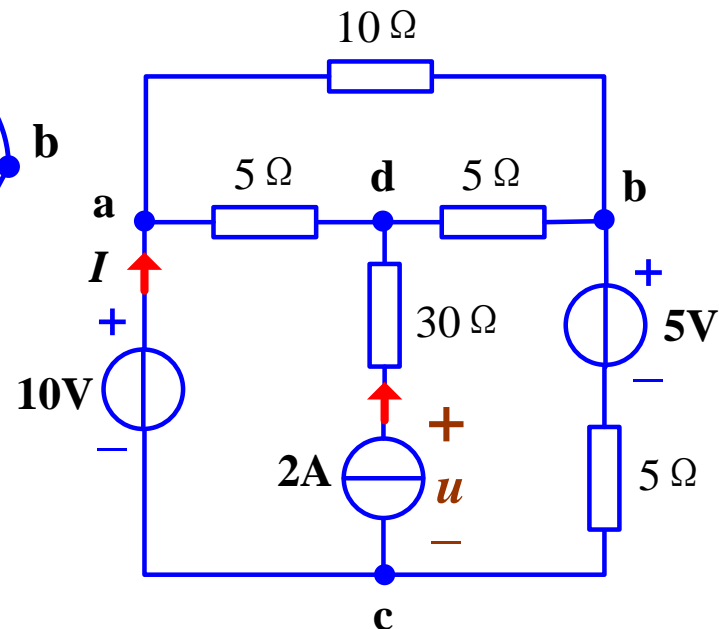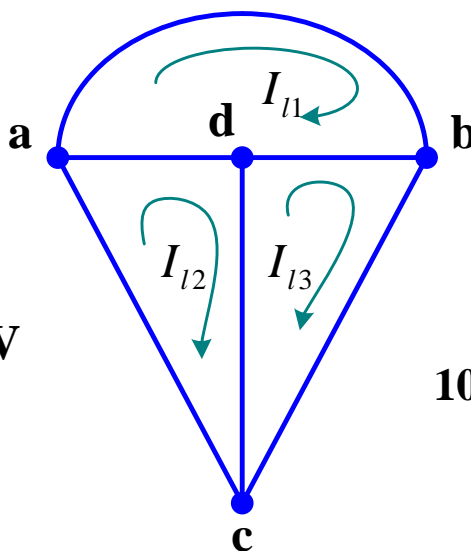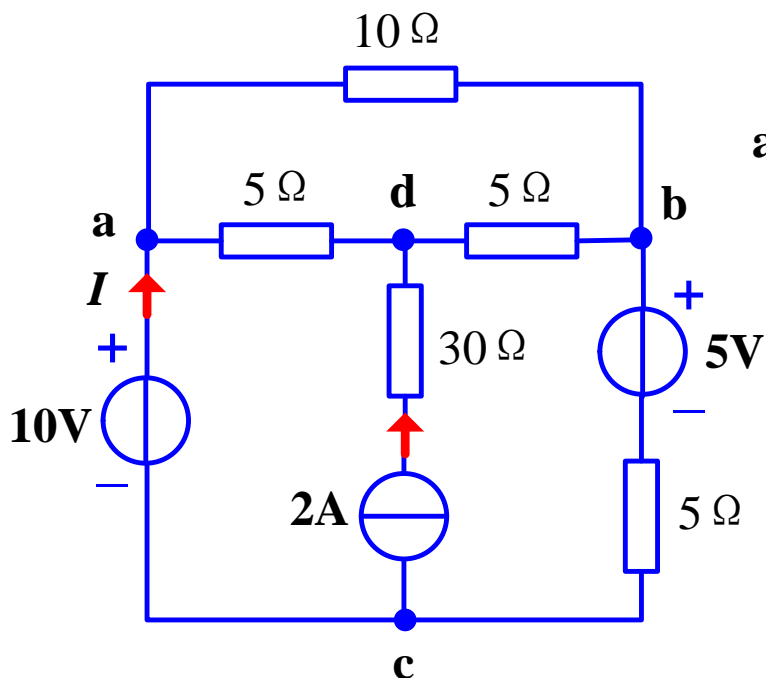

$$\begin{cases} 20I_{l1} - 5I_{l2} - 5I_{l3} = 0 \\ -5I_{l1} + 35I_{l2} - 30I_{l3} = 10 - u \\ -5I_{l1} - 30I_{l2} + 40I_{l3} = -5 + u \\ -I_{l2} + I_{l3} = 2 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} I_{l1} &= 0, \\ I_{l2} &= -1\text{A}, \\ I_{l3} &= 1\text{A} \end{aligned}$$
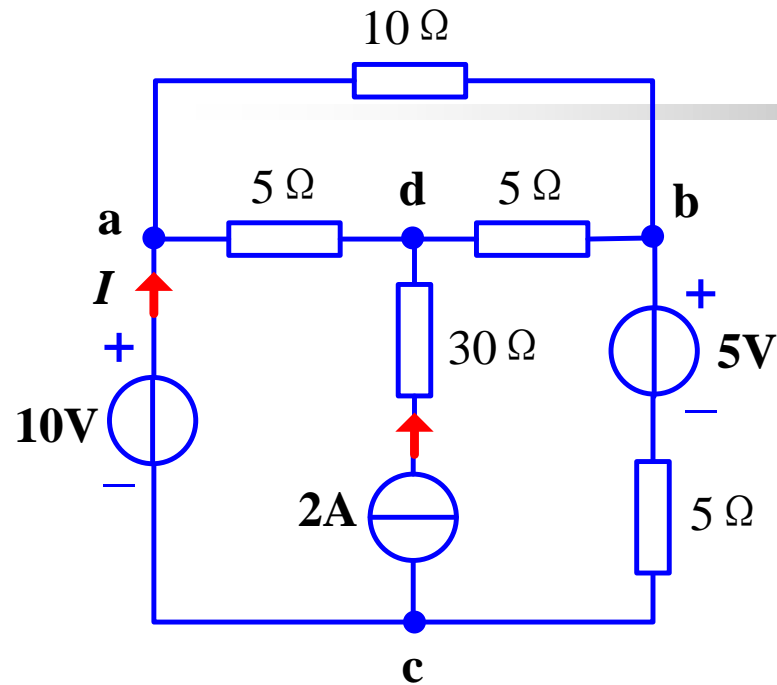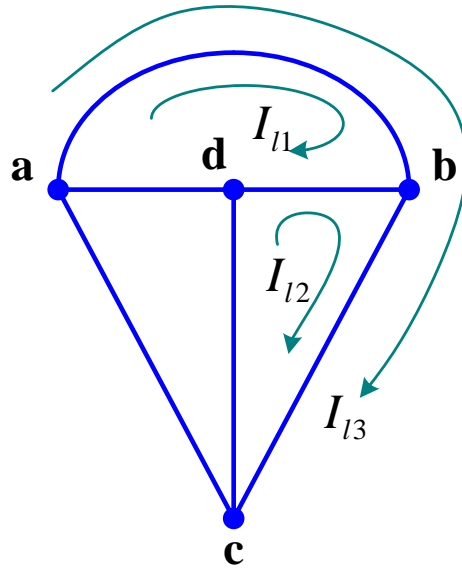
$$\begin{aligned} \therefore I &= I_{l2} = -1\text{A}, \\ u_{ab} &= 10 \times I_{l1} = 0 \end{aligned}$$



$$\begin{cases} 20I_{l1} - 5I_{l2} + 10I_{l3} = 0 \\ I_{l2} = 2 \\ 10I_{l1} + 5I_{l2} + 15I_{l3} = -5 + 10 \end{cases}$$



$$I_{l1} = 1A,$$

$$I_{l2} = 2A,$$

$$I_{l3} = -1A$$

$$\therefore I = I_{l3} = -1A,$$
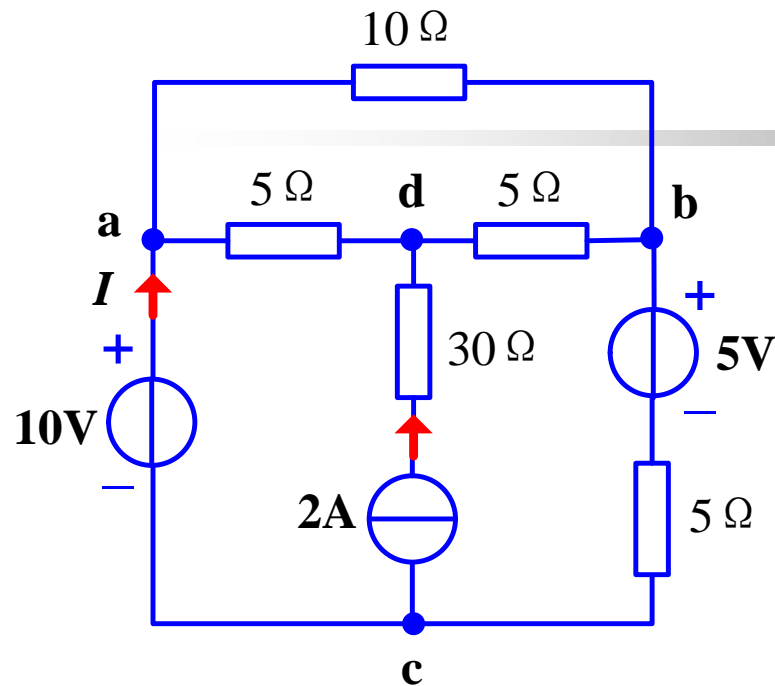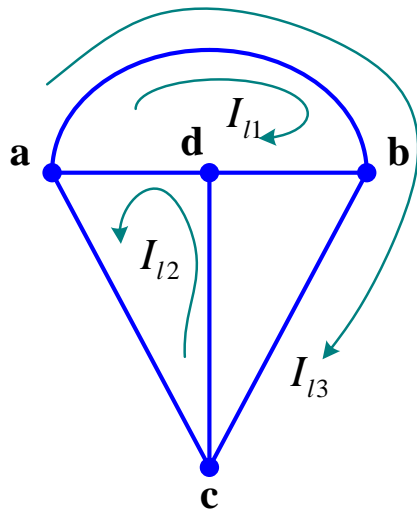
$$u_{ab} = 10 \times (I_{l1} + I_{l3}) = 0$$



$$\begin{cases} 20I_{l1} + 5I_{l2} + 10I_{l3} = 0 \\ I_{l2} = 2 \\ 10I_{l1} + 15I_{l3} = -5 + 10 \end{cases}$$

$$I_{l1} = -1\text{A},$$


$$I_{l2} = 2\text{A},$$

$$I_{l3} = 1\text{A}$$

$$\therefore I = I_{l3} - I_{l2} = -1\text{A},$$

$$u_{ab} = 10 \times (I_{l1} + I_{l3}) = 0$$

用结点法求 u_{ab} 、 I 。

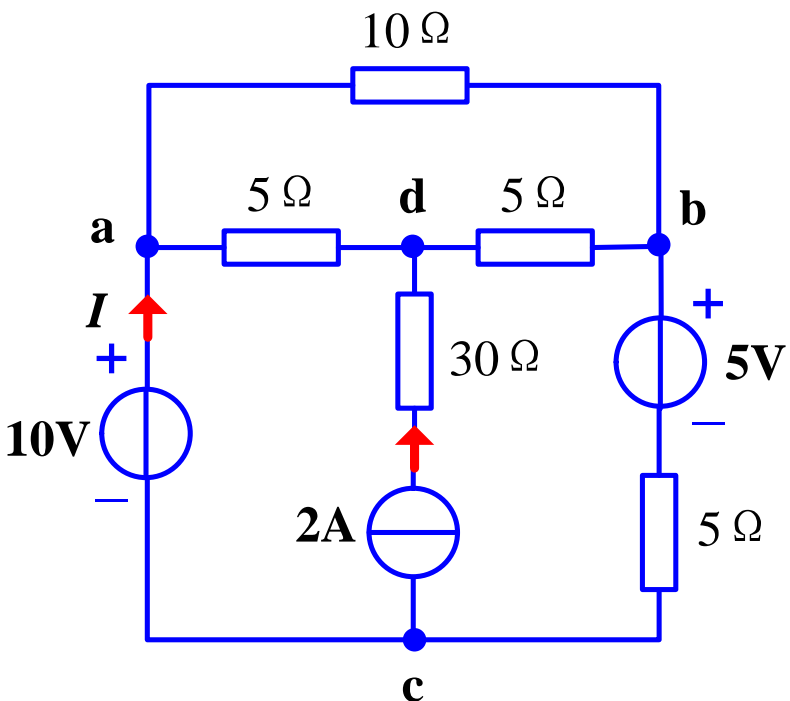


$$\left\{ \begin{array}{l} \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{10}\right)u_a - \frac{1}{5}u_d = I \\ \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{5}\right)u_d - \frac{1}{5}u_a = 2 \\ \frac{1}{5}u_c = -2 - I - \frac{5}{5} \\ u_a - u_c = 10 \end{array} \right.$$

$$u_a - u_c = 10$$


$$I = -1\text{A},$$

$$u_a = 0$$


$$\therefore u_{ab} = 0$$

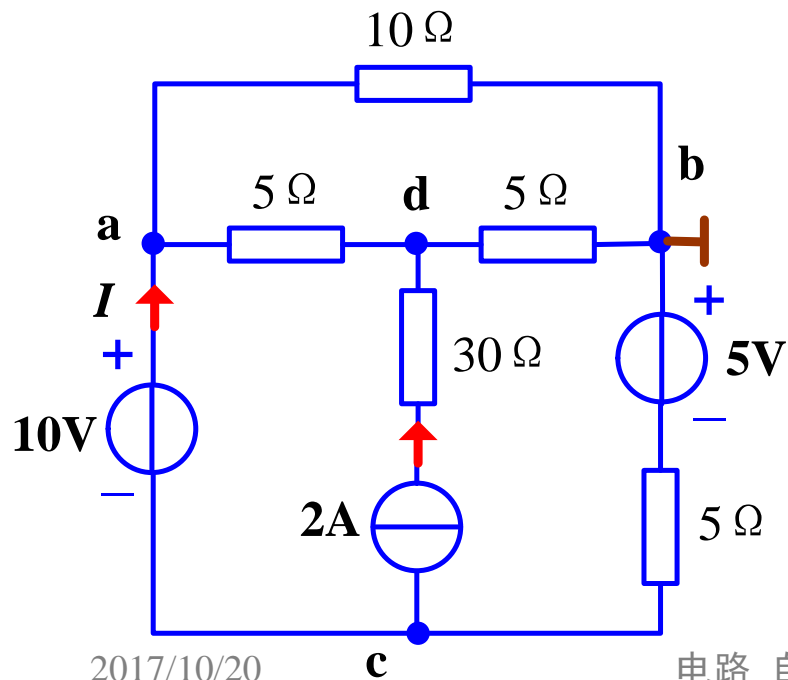

用结点法求 u_{ab} 、 I 。

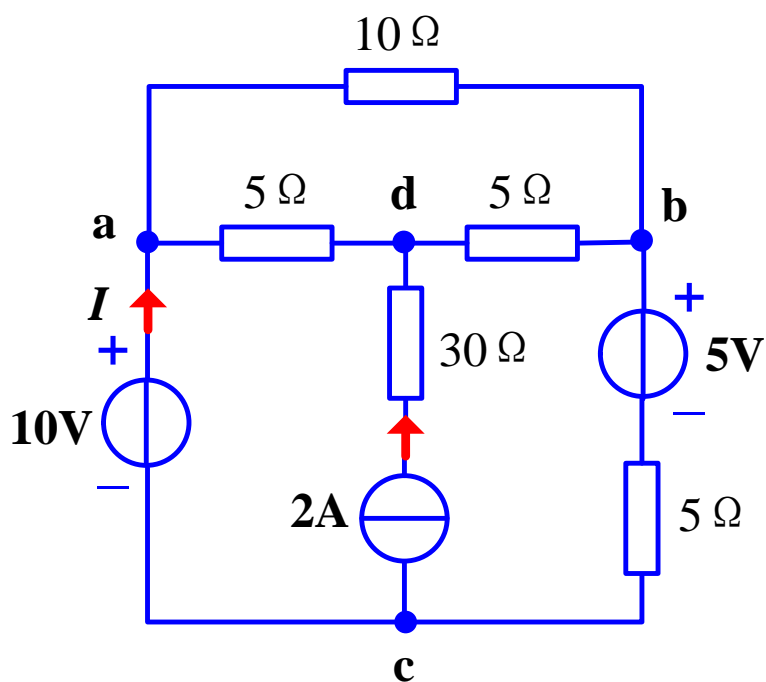


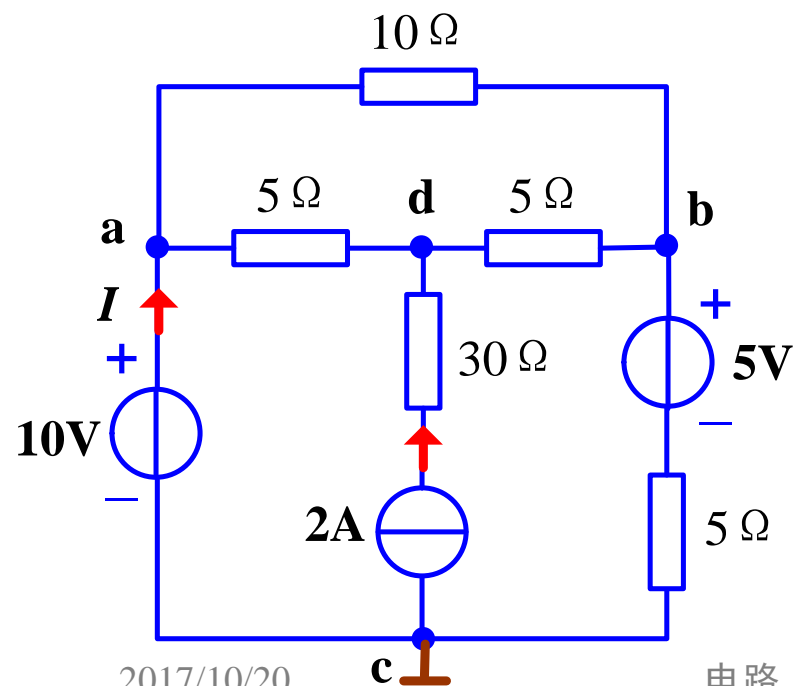
$$\left\{ \begin{array}{l} u_a = 10 \\ \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{5}\right)u_d - \frac{1}{5}u_a - \frac{1}{5}u_b = 2 \\ \left(\frac{1}{10} + \frac{1}{5} + \frac{1}{5}\right)u_b - \frac{1}{5}u_d - \frac{1}{10}u_a = 1 \end{array} \right.$$



$$\begin{aligned} u_a &= 10\text{V}, u_b = 10\text{V} \\ u_d &= 15\text{V} \\ \therefore u_{ab} &= 0 \\ I &= \frac{u_{ab}}{10} + \frac{u_a - u_d}{5} = -1\text{A} \end{aligned}$$

用结点法求 u_{ab} 、 I 。

增设结点在e处

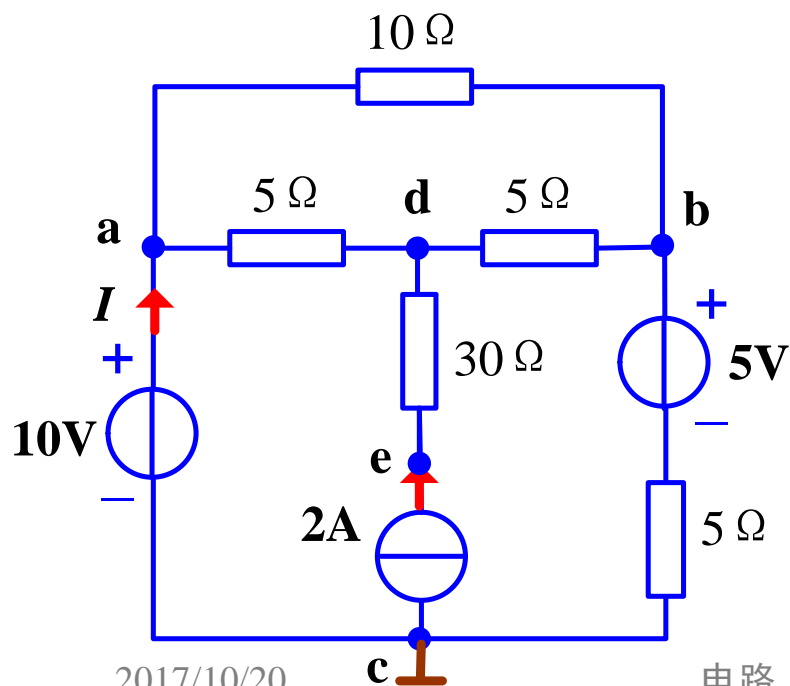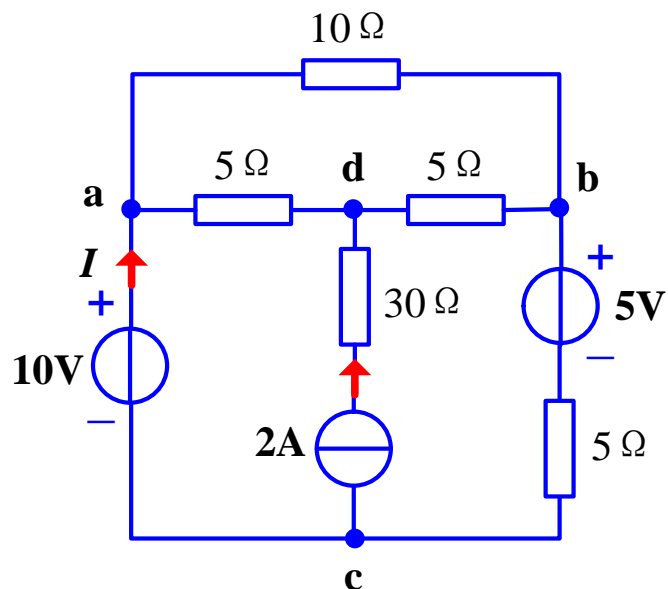

$$\left\{ \begin{array}{l} u_a = 10 \\ \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{5} + \frac{1}{30}\right)u_d - \frac{1}{5}u_a - \frac{1}{5}u_b - \frac{1}{30}u_e = 0 \\ \left(\frac{1}{10} + \frac{1}{5} + \frac{1}{5}\right)u_b - \frac{1}{5}u_d - \frac{1}{10}u_a = 1 \\ \frac{1}{30}u_e - \frac{1}{30}u_d = 2 \end{array} \right.$$




$$u_a = 10V, u_b = 10V$$

$$u_d = 15V, u_e = 75V$$


$$\therefore u_{ab} = 0$$

$$I = \frac{u_{ab}}{10} + \frac{u_a - u_d}{5} = -1A$$

【题6】 用结点法求 $u=?$

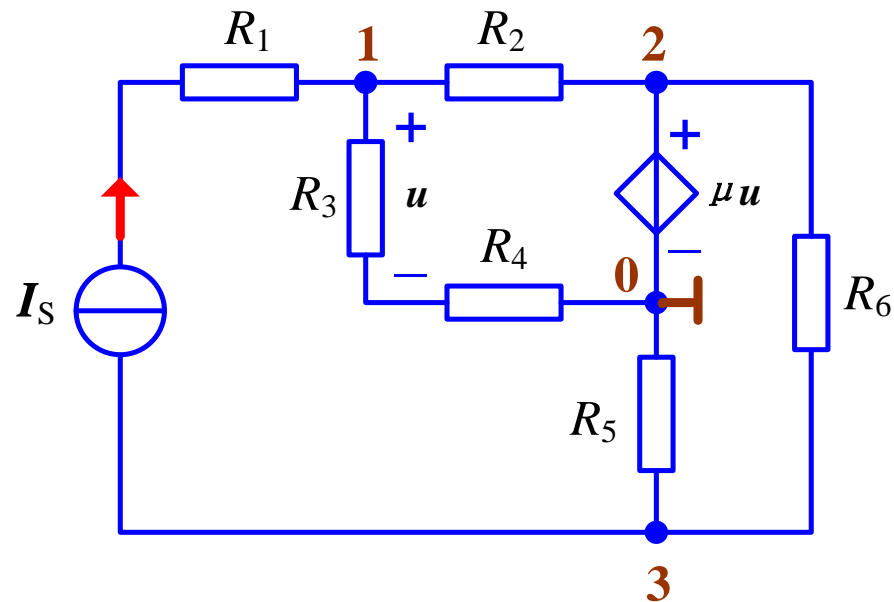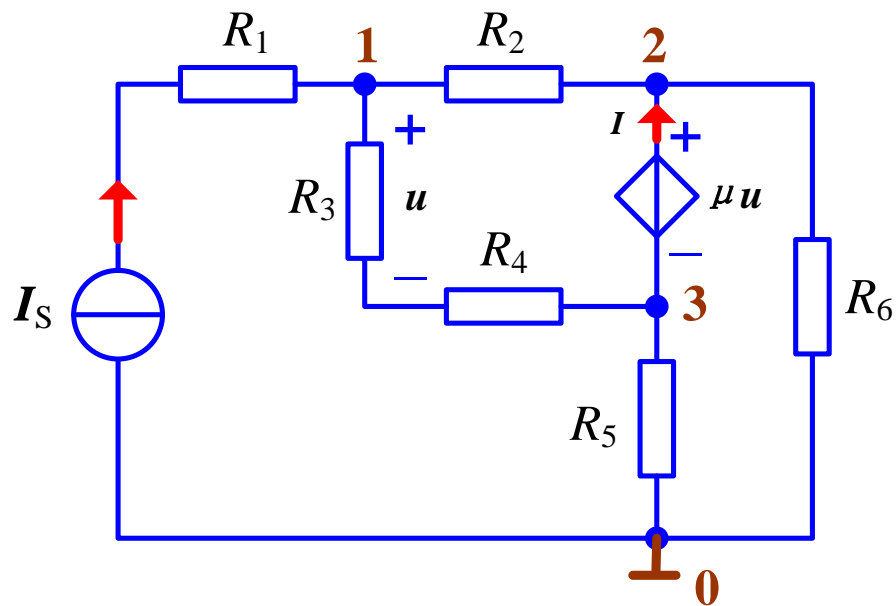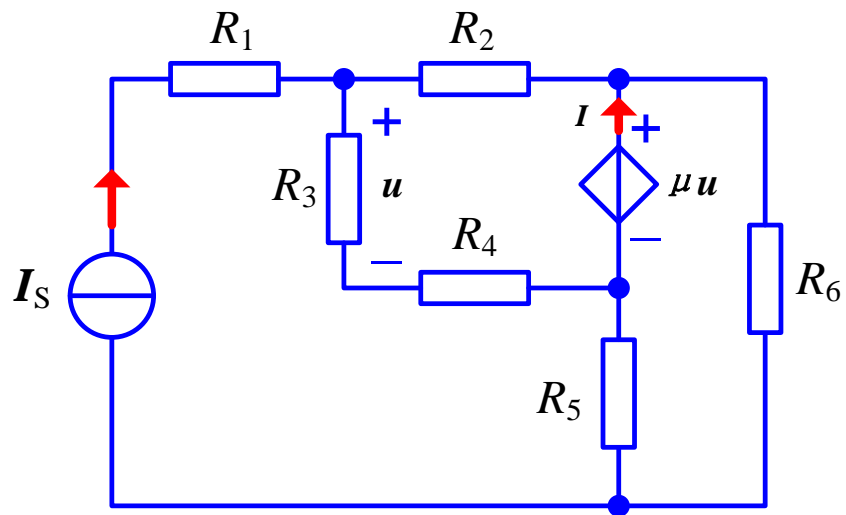

【题6】 用结点法求 $u=?$

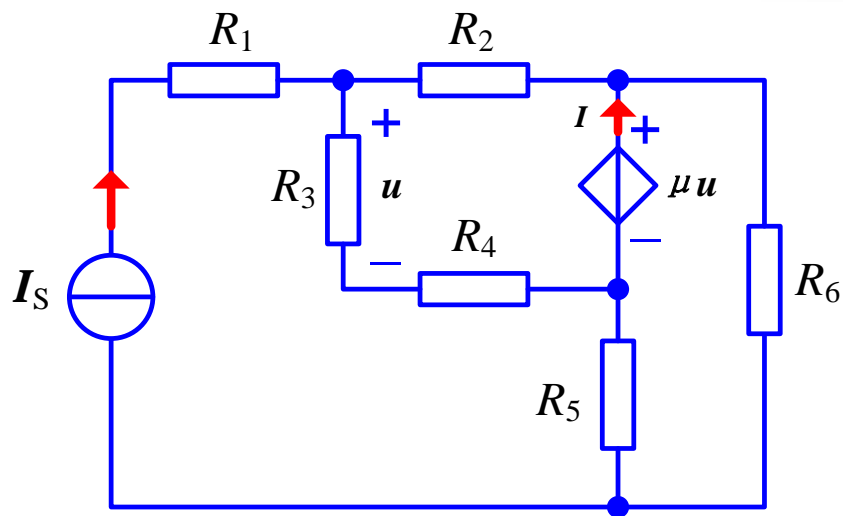


$$\left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3 + R_4} \right) u_{n1} - \frac{1}{R_2} u_{n2} - \frac{1}{R_3 + R_4} u_{n3} = I_S$$

$$\left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_6} \right) u_{n2} - \frac{1}{R_2} u_{n1} = I$$



$$\left(\frac{1}{R_5} + \frac{1}{R_3 + R_4} \right) u_{n3} - \frac{1}{R_3 + R_4} u_{n1} = -I$$

$$u_{n2} - u_{n3} = \mu u$$
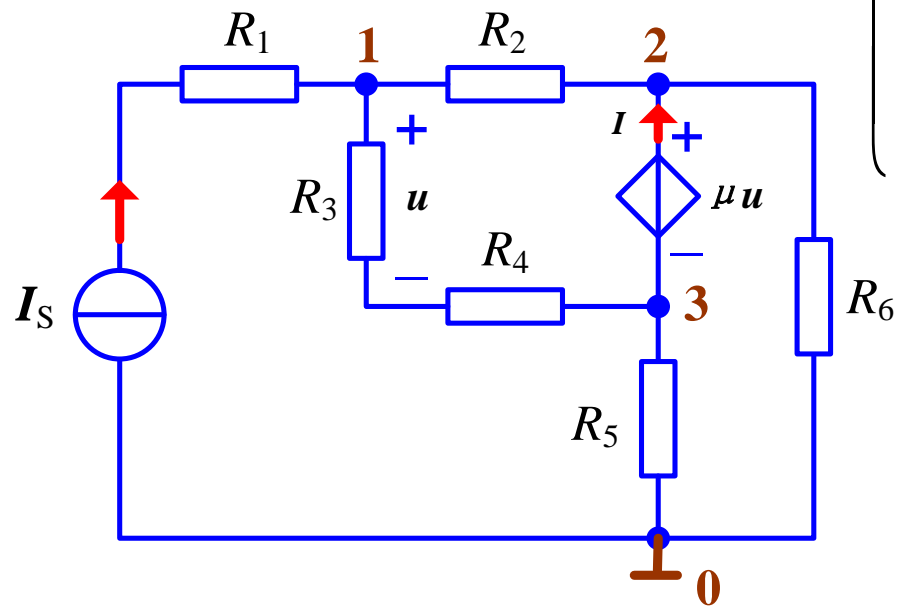
$$u = \frac{u_{n1} - u_{n3}}{R_3 + R_4} \times R_3$$



【题6】 用结点法求 $u=?$

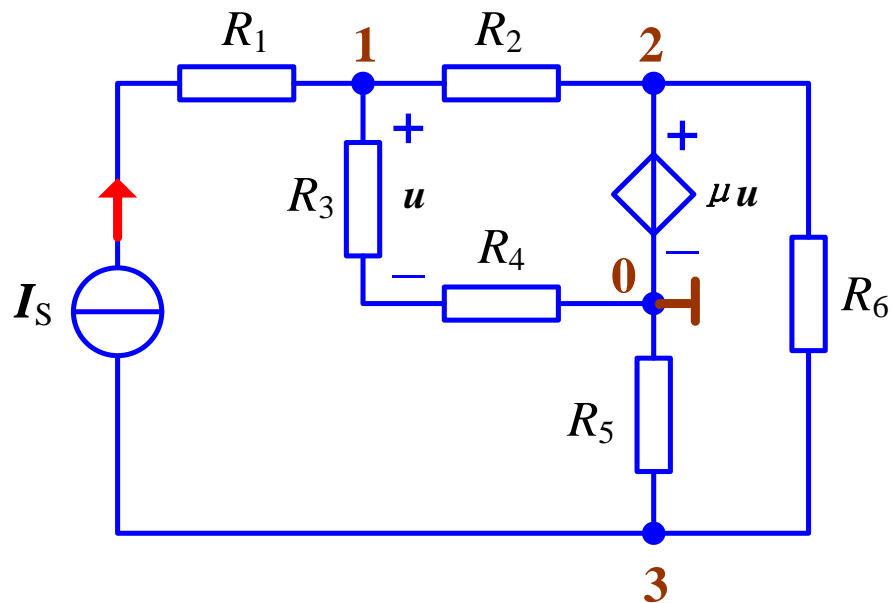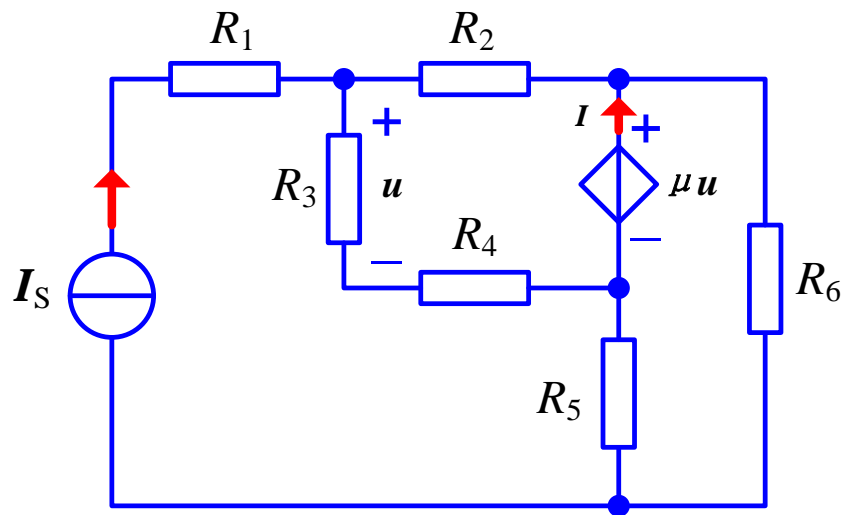


$$\left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3 + R_4} \right) u_{n1} - \frac{1}{R_2} u_{n2} = I_S$$

$$u_{n2} = \mu u = \mu \frac{u_{n1}}{R_3 + R_4} \times R_3$$

$$\left(\frac{1}{R_5} + \frac{1}{R_6} \right) u_{n3} - \frac{1}{R_6} u_{n2} = -I_S$$

书面测试题：求图示电路中的电流 i_1 和 i_2

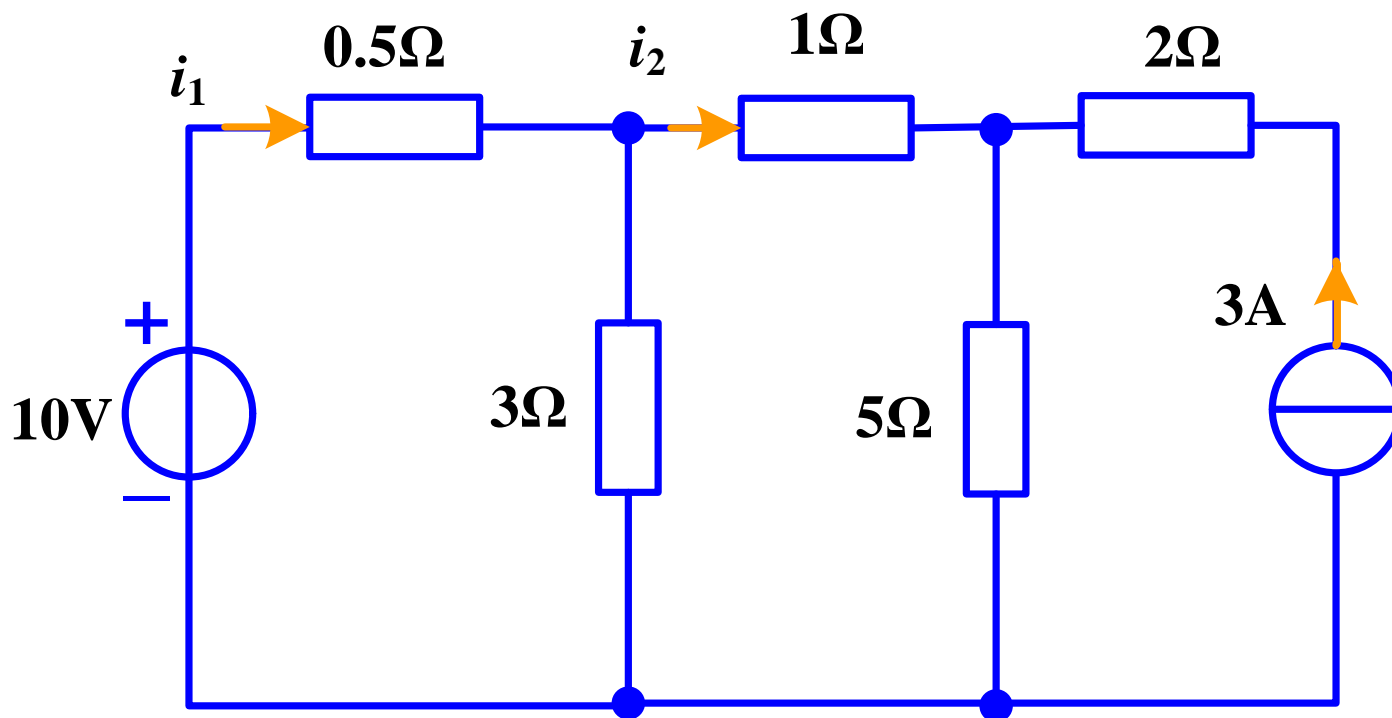要求：学号尾号为单数的同学用**回路法**；
学号尾号为双数的同学用**结点法**。



- 3-26 【多个无伴电压源】