

B. 数字部分 (共 50 分)

计分栏

一 (10 分)	二 (15 分)	三 (15 分)	四 (10 分)	合计

注意：答案直接写在试卷的相应位置上。

一. 填空题 (共 10 分, 每空 1 分)

- 变量是在程序运行过程中其值可以改变的量。在 Verilog 中变量分为两种，一种是线网类型，一般表示硬件电路的物理连线，另一种是寄存器类型，或者 reg ，对应的是具有状态保持作用的电路元件。
- always begin #5 clk=0;
#10 clk=~clk; end
产生的波形的占空比为1/3 或者 33%，答 1:2 的也算对 。
- reg 类型的数组通常用于描述存储器，语句 reg[31:0] memory[1:1024];
所定义的存储器的位宽为32 位。
- 在对变量进行赋值时，可以采用不确定值 X，高阻态 Z 进行赋值操作。定义 a 为 8 位的线网类型变量，语句 a = 8'b1; 和 a = 8'b1X; 执行完后 a 的值分别为 8'b00000001 和 8'b0000001X。
- IP 核在 EDA 技术和开发中具有十分重要的地位，以 HDL 方式提供的 IP 核被称为软核。
- 利用位拼接运算符可以实现多个信号的某些位的重新组合，{1,0} 经过位拼接之后的值为 64'H0000000100000000。
- 一个大型的组合电路总延时为 100ns，采用流水线将它分成两个较小的组合电路，不考虑寄存器建立时间延迟，理论上该流水线电路最高工作频率可以为 20 MHz。
- 有表达式：

wire [7:0] x;

wire y; /*请补充变量 y 的定义*/

```
assign x=8'hEB;
```

```
assign y= &x;
```

请问 y 的值为: y=1'b0。

二. 电路分析与设计 (共 15 分, 每小题 5 分)

(异步时序电路设计的方法与同步时序电路设计的方法基本一致, 可以采用多个 always 块语句实现时序逻辑, 区别在于异步时序电路中的多个 always 块的时钟信号可以为不同的时钟触发信号。) 观察图 1 所示的异步时序电路, 在 B_part 部分进行信号生成, 在 C_part 部分完成逻辑控制, B_part 部分信号生成波形如 A_part 部分所示。

请解答如下问题: (注意: 本题共包含 3 道小题! 并注意模块的完整性。)

- (1) 针对图 1 中 C_part 部分, 利用 Verilog 语言, 采用行为描述风格设计该电路, 电路接口参看 C_part 部分电路, 注意: 不允许使用“xor”、“D_FF”等元件, 模块名为 amod。

```
module amod(d, a, clk, clr, q); // 1分
    input a, d, clk, clr;
    output q;
    reg q, clk2;

    //产生次级 D 触发器时钟控制信号
    always@(posedge clk or negedge clr)
        if ( !clr ) clk2 <= 0 ;
        else clk2 <= ~( a | q ); // 2分

    //采用 D 触发器进行数据输出
    always@(posedge clk2 or negedge clr)
        if ( !clr ) q <= 0 ;
        else q <= d; // 2分

endmodule
```

按照 B 部分, 则答案为:

```
module amod(clr, d_in, a, d);
    input clr, d_in;
    output a,d;
    reg q1,q2;
    always@(posedge d_in or negedge clr)
        if(!clr) q1<=0;
        else q1<=~q1;
    always@(negedge d_in or negedge clr)
        if(!clr) q2<=0;
        else q2<=~q2;
    assign a=q1 & q2;
    assign d=q1 | q2;
endmodule
```

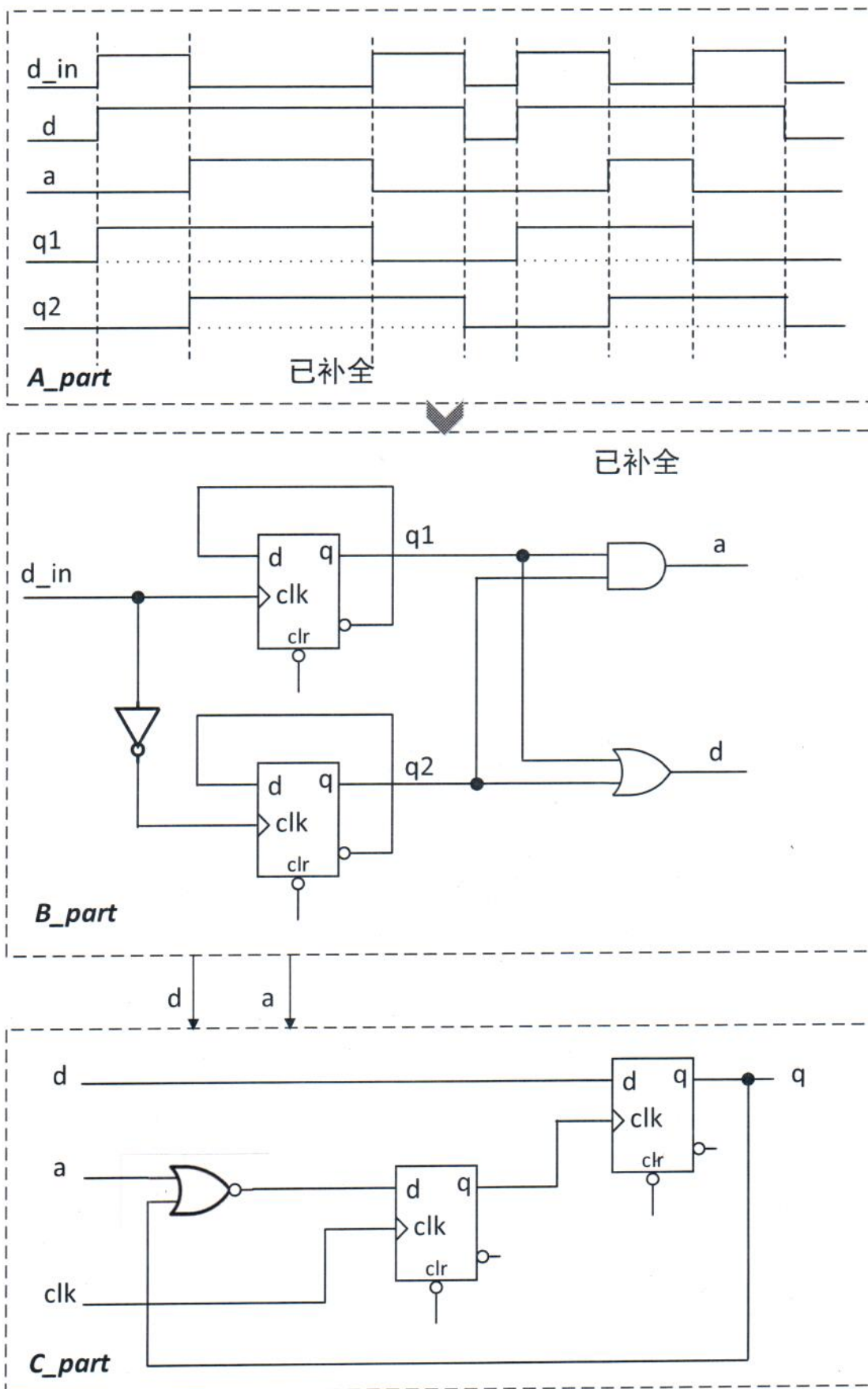


图 1

- (2) 在图 1 中的 B_part 部分完成信号匹配和生成, (依据于输入的 d_in 信号, 产生对应的输出信号 d 和 a, 并将生成的 d 和 a 最终接入到 C_part 部分。) 输入信号 d_in 与其匹配生成的输出信号 d 和 a 的时序关系如 A_part 所示。(为了实现该模块, 可以在 D 触发器 (上升沿触发) 的基础上完成设计。) 结合 A_part 部分的部分电路, 首先给出中间信号 q1 和 q2 的波形; 然后在 B_part 部分补全该电路原理图。

答案参见图 1 中所示。两个波形 2 分, 两个门 3 分。

- (3) 在第(2)问的基础上, 根据补全的 B_part 部分的电路原理图, 利用 Verilog 语言, 采用门级建模的方法设计该电路, 模块名为 signal。电路接口参看 B_part 部分电路。(设 Verilog 语言支持多输入与门 (and)、或门 (or)、与非门 (nand)、或非门 (nor), 以及反相器 (not) 等基本门电路, 其模块接口输出参数在前, 输入参数在后。) 对于 D 触发器, 其 Verilog 模块如下, 可以直接实例化 D_FF 以实现 D 触发器的调用。

```
// module D_FF ( Delay Flip-Flop )
module D_FF ( clk, clr, D, Q, Q_n ) ;
    input clk, clr, D ;
    output Q, Q_n ;
    reg Q ;
    assign Q_n = ~Q ;
    always @ ( posedge clk or negedge clr )
        if ( !clr ) Q <= 0 ;
        else Q <= D ;
endmodule
```

```
module signal(d_in, clr, a, d);
    input d_in, clr;
    output a, d;
    wire d_in_n = ~ d_in; // 1分
    wire q1, q1_n, q2, q2_n;
    D_FF dff1(d_in, clr, q1_n, q1, q1_n); // 1分
    D_FF dff2(d_in_n, clr, q2_n, q2, q2_n); // 1分
    and and1(a, q1, q2); // 1分
    or or1(d, q1, q2); // 1分
endmodule
```

三. 电路分析与测试 (共 15 分, 第 1 小题 8 分, 第 2 小题 7 分)

针对一个对 8 位并行输入的数据字中各个比特位为“1”的个数进行计数输出的模块, 在全局时钟节拍下实现“1”个数的计数, 如图 2 所示。同时保证计数个数从 0 依次增长到最大值并保持 (如图 2 中第一个数据字 8'h07, 其各个比特位为“1”的个数为 3, 在第 5 个采样时刻, 计数个数保持 3 不变)。当输入的 8 位数据字的采样周期中“1”的计数没能增长到最大值就更新到新的数据字 (如图 2 中第二个数据字 8'h4F, 其各个比特位为“1”的个数为 5, 需要 6 个采样时刻才能完全计满, 但在第 5 个采样时刻数据字变化成 8'h08), 则计数器对更新后的数据字中“1”的个数重新进行计数。

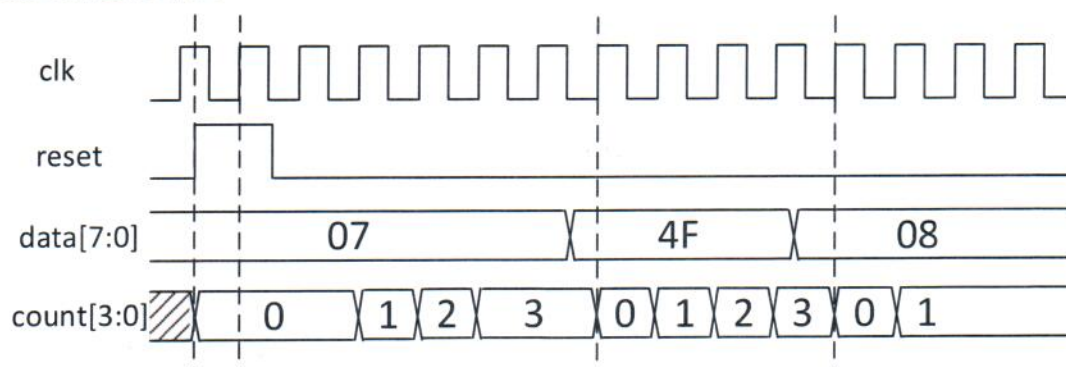


图 2

该模块顶层结构框图如图 3 所示。



图 3

请解答如下问题: (注意: 本题共包含 2 道小题! 并注意逻辑的正确性。)

- (1) 根据计数功能, 利用 Verilog 语言, 采用可综合风格设计计数器 bitcounter 模块, 接口参照图 3。

```

module bitcounter (clk, reset, count, data);
    input clk, reset;
    input [7:0] data;
    output [3:0] count;
    reg [7:0] databuffer;           // 1分
    reg [2:0] max_1;
    reg [3:0] count;

    always@( posedge clk or posedge reset)
        if ( reset ) begin           // 2分
            databuffer <= 0;
            max_1 <= 0;
            count <=0;      end
        else begin
            if (databuffer != data) begin           // 3分
                databuffer <= data;
                max_1 <= data[0] + data[1] + data[2] + data[3]
                    + data[4] + data[5] + data[6] +data[7];
                count <= 0;      end
            else begin
                if (count <= max_1 -1)           // 2分
                    count <= count + 1;
            end
        end
    end
endmodule

```

- (2) (为了验证模块设计的正确性,需要编写测试程序(test bench)。)测试程序在全局时钟控制下生成如图4所示的激励信号。测试流中共有255个测试数据,在 reset 信号之后,从 8'h01 依次增长到 8'hFF,(即测试数据内容与数据序号相同;图4中第一个数据 8'h00 为 reset 信号后初始化值)测试数据时间长度为时钟周期的随机整倍数(随机数的系统函数为\$random),随机范围为1~8倍,请编写相应的测试模块,并注意测试时钟周期。

 


图 4

```

`timescale 1ns/1ns
module tb_bitcounter ;
    reg clk, reset ;
    reg [7:0] data;
    wire [3:0] count;

    reg [8:0] i;
    reg [12:0] timedelay;
    bitcounter uut (clk, reset, count, data);    // 1分

    initial begin
        clk = 0;                                // 1分
        reset = 0;
        data = 8'hxx;
        #6 reset = 1 ; data = 0 ;                // 1分
        #15 reset = 0;
        data = 1;
        for (i =2; i<256; i=i+1) begin            // 1分
            timedelay = 10*({$random}%8+1);        // 1分
            # timedelay data = i; end              // 1分
        #100 $stop ; end

        always #5 clk = ~clk;                    // 1分
    endmodule

```


四. 有限状态机设计 (共 10 分)

请采用“二段式”的风格，实现如图 5 所示的有限状态机，注意模块的完整性和正确性。

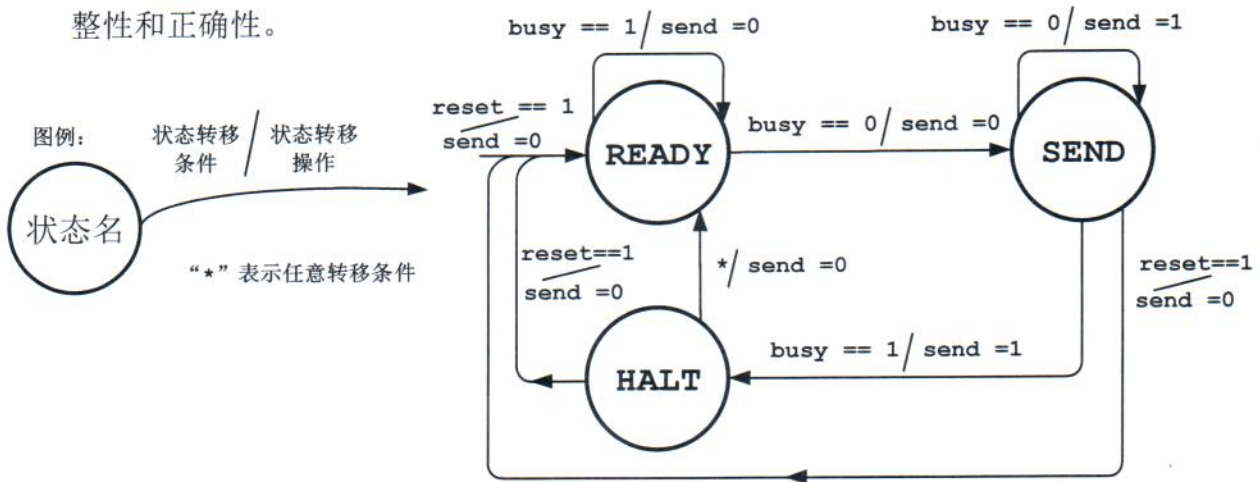


图 5

```

module tx_FSM (clock, reset, busy, send);
    parameter [1:0] READY = 2'b00, SEND = 2'b11, HALT = 2'b10 ;
    input clock ;
    input reset, busy ;
    output send ;

    reg [1:0] state, next_state ;
    always @( posedge clock or posedge reset ) // 请填写代码 // 1分
        if ( reset ) begin
            state <= READY ;          end
        else state <= next_state ;    // 1分

    always @( busy or state )          // 请填写代码
    case( state )
        READY :                        // 2分
            if( busy == 1 ) next_state <= READY ;
            else next_state <= SEND ;
        SEND :                          // 2分
            if( busy == 0 ) next_state <= SEND ;
            else next_state <= HALT ;
        HALT : next_state <= READY ;    // 1分
        default : next_state <= READY ; // 1分
    endcase

    assign send = ( state == SEND ) ? 1 : 0 ; // 2分

endmodule
  
```