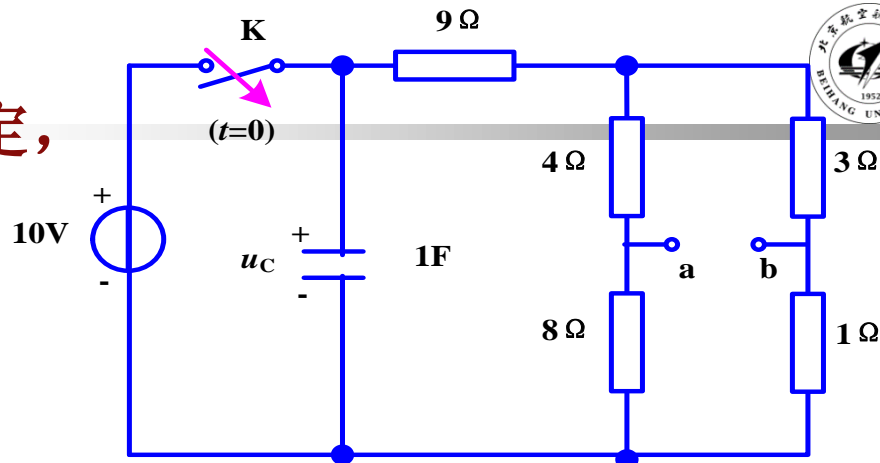


一阶电路习题

【题1】 已知 $t < 0$ 时电路处于稳定，
 $t = 0$ 时开关打开。
 求 $t > 0$ 时的 $u_{ab}(t)$ 。



解：用三要素法 $u_C(0_-) = 10\text{ V}$


由换路定理 $u_C(0_+) = u_C(0_-) = 10\text{ V}$

由 0_+ 电路



$$u_{ab}(0_+) = \frac{u_C(0_+)}{9 + \frac{(4+8) \times (3+1)}{4+8+3+1}} \times \frac{(4+8) \times (3+1)}{4+8+3+1} \times \left(\frac{3}{3+1} - \frac{4}{4+8} \right) = \frac{25}{24}\text{ V}$$

$$\tau = R_{eq} C = 12(\text{秒}) \quad u_{ab}(\infty) = 0$$



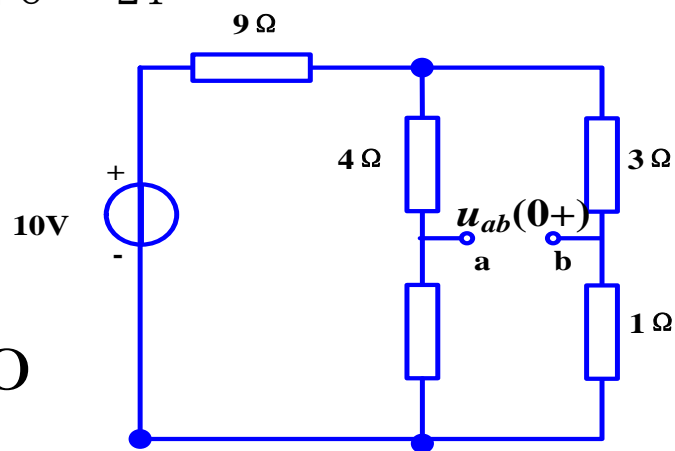
$$\therefore u_{ab}(t) = \frac{25}{24} e^{-\frac{1}{12}t} (\text{V}), t > 0$$



【题2】

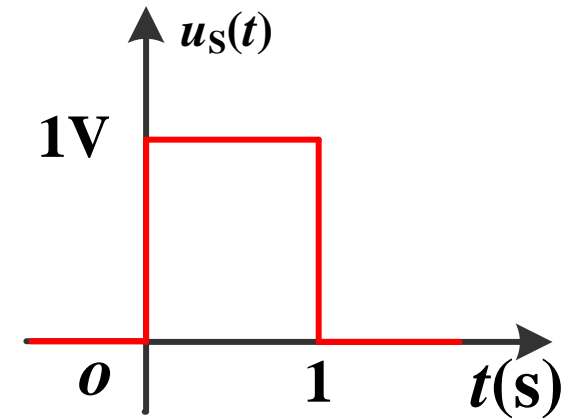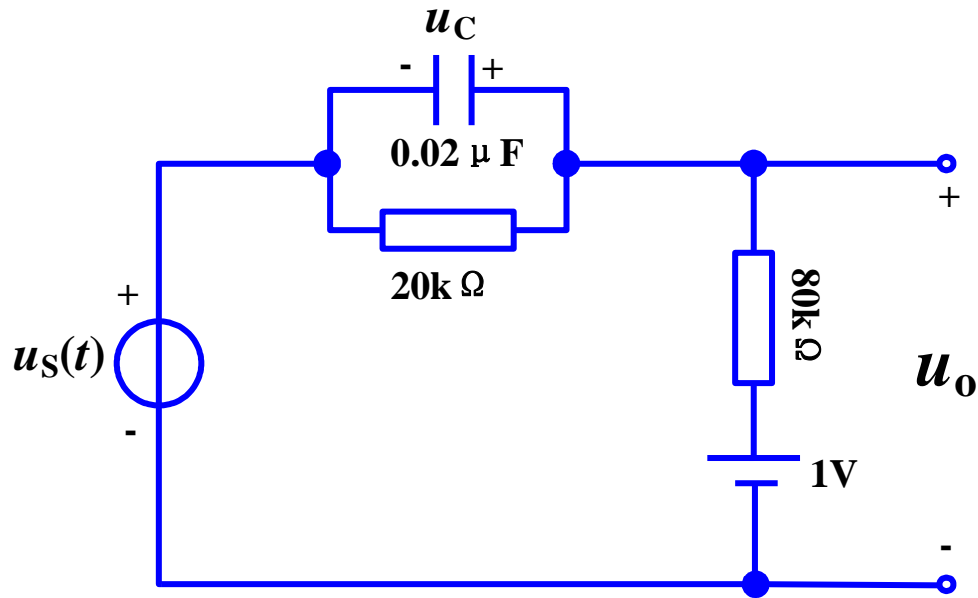

求 $t > 0$ 时, $u_O(t)$ 。

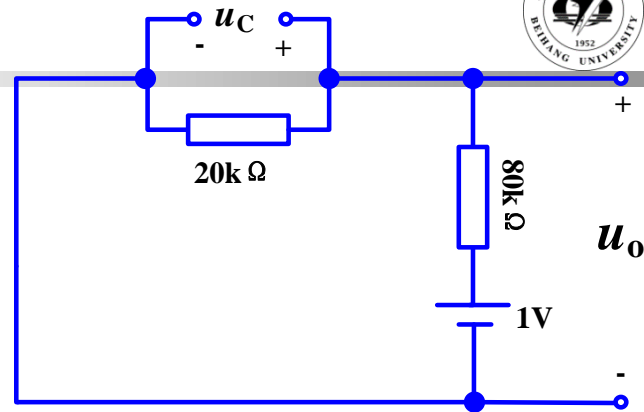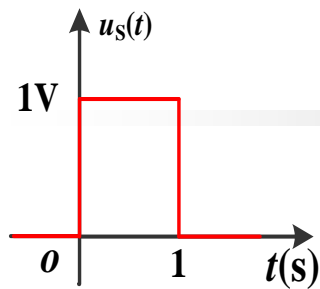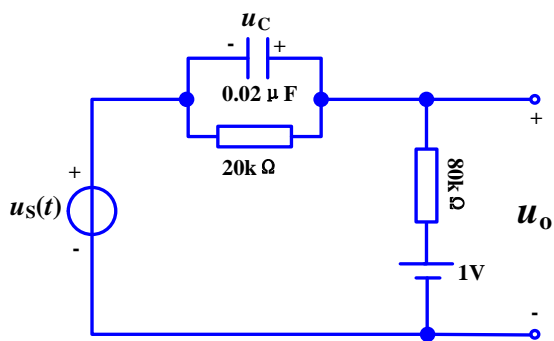

0-电路图

解

方法一：

$$u_C(0_+) = u_C(0_-) = \frac{1}{80 + 20} \times 20 = 0.2 \text{ V}$$


$$\tau = \frac{20 \times 80}{20 + 80} \times 10^3 \times 0.02 \times 10^{-6} = 3.2 \times 10^{-4} \text{ s}$$

利用叠加定理：先求初始条件和1V直流电压源单独作用时的 $u_o^{(1)}(t)$


$$\text{为： } u_o^{(1)}(0_+) = 0.2 \text{ V} \quad u_o^{(1)}(\infty) = 0.2 \text{ V}$$

$$\therefore u_o^{(1)}(t) = 0.2 \text{ V}$$


再求 $u_s(t)$ 单独作用下的零状态响应 $u_o^{(2)}(t)$

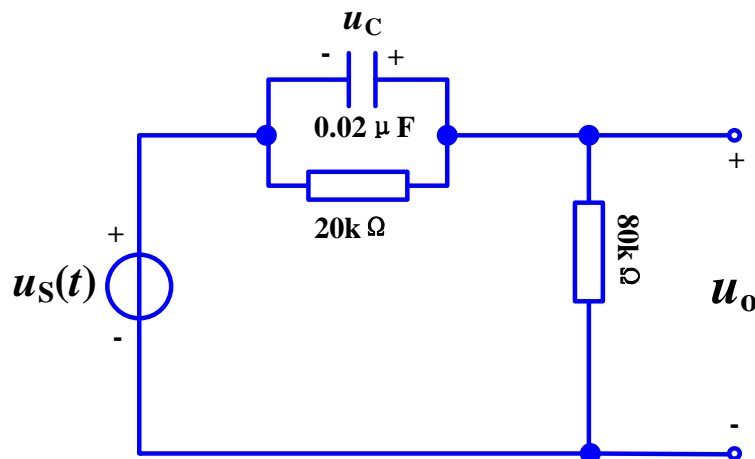


u_s 单独作用电路图

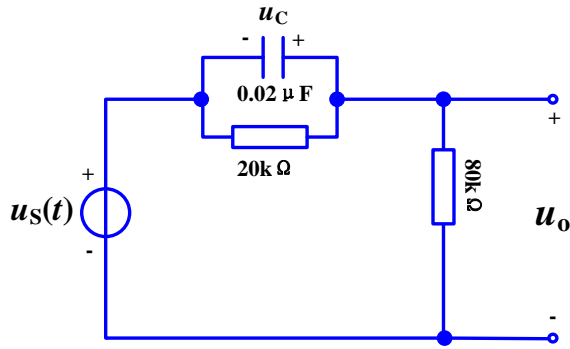

u_s 单独作用电路图

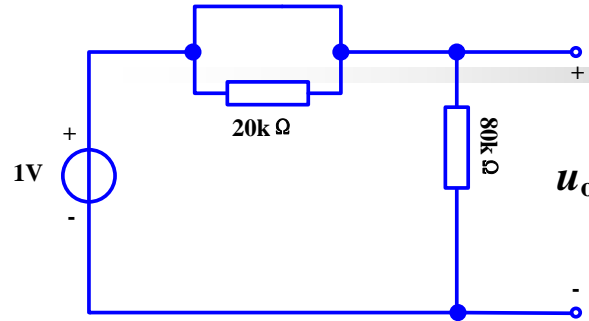

0_+ 电路图

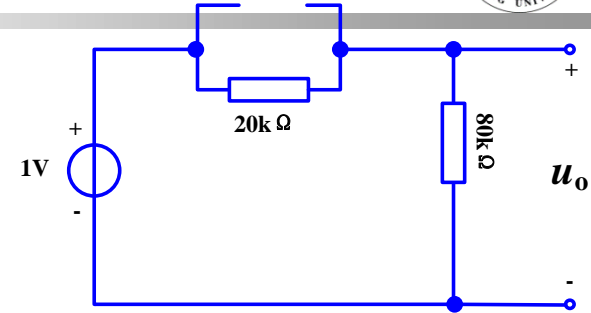

∞ 电路图

$$u_C^{(2)}(0_+) = 0 \text{ V}$$

$$\text{令 } u_s(t) = \varepsilon(t) \quad S_{u_o}(0_+) = 1 \text{ V} \quad S_{u_o}(\infty) = 0.8 \text{ V}$$

$$S_{u_o}(t) = \left[0.8 + (1 - 0.8)e^{-\frac{t}{\tau}} \right] \varepsilon(t) = \left(0.8 + 0.2e^{-3.125 \times 10^3 t} \right) \varepsilon(t) \text{ V}$$

$$\therefore u_s(t) = \varepsilon(t) - \varepsilon(t-1) \text{ 时}$$


$$u_o^{(2)}(t) = \left(0.8 + 0.2e^{-3.125 \times 10^3 t} \right) \varepsilon(t) - \left(0.8 + 0.2e^{-3.125 \times 10^3 (t-1)} \right) \varepsilon(t-1)$$

共同作用下:


$$u_o(t) = 0.2 + \left(0.8 + 0.2e^{-3.125 \times 10^3 t} \right) \varepsilon(t) - \left(0.8 + 0.2e^{-3.125 \times 10^3 (t-1)} \right) \varepsilon(t-1)$$

方法二：分段法。
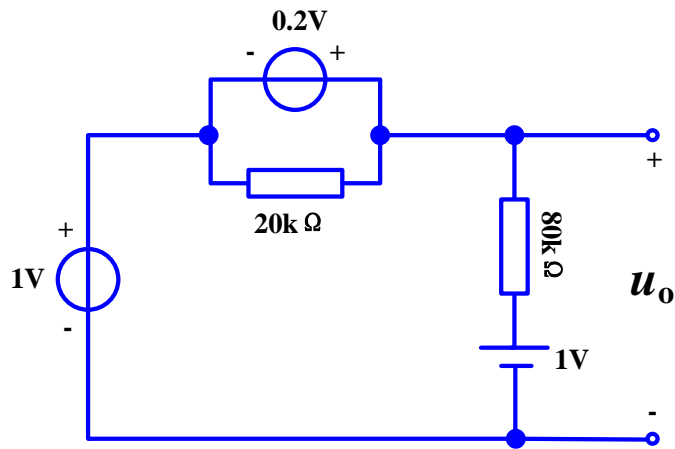
$$0 < t < 1\text{时} \quad u_C(0_+) = u_C(0_-) = \frac{1}{80 + 20} \times 20 = 0.2 \text{ V}$$



0_+ 电路图

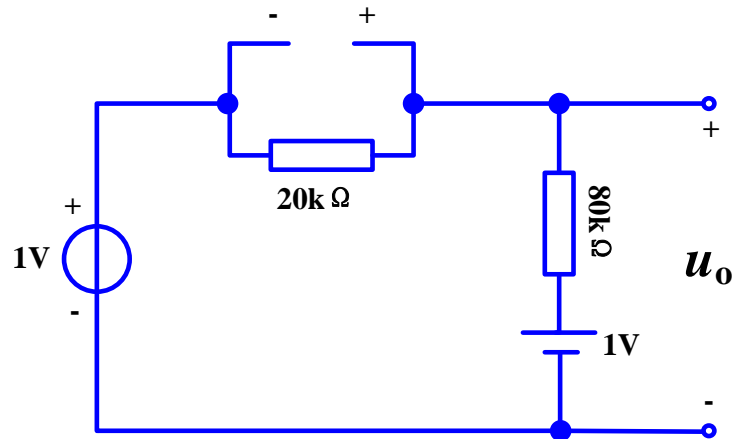


∞ 电路图

$$u_o(0_+) = 1.2 \text{ V} \quad u_o(\infty) = 1 \text{ V}$$


$$\therefore u_o(t) = 1 + 0.2e^{-\frac{t}{\tau}} \text{ V}$$

$$u_C(t) = 0.2e^{-\frac{t}{\tau}} \text{ V}$$
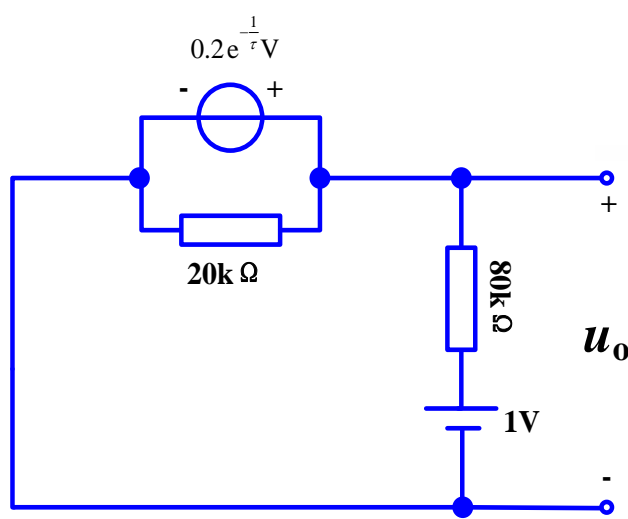
$$t > 1\text{时}, \quad u_C(1) = 0.2e^{-\frac{1}{\tau}} \text{ V}$$



1₊电路图

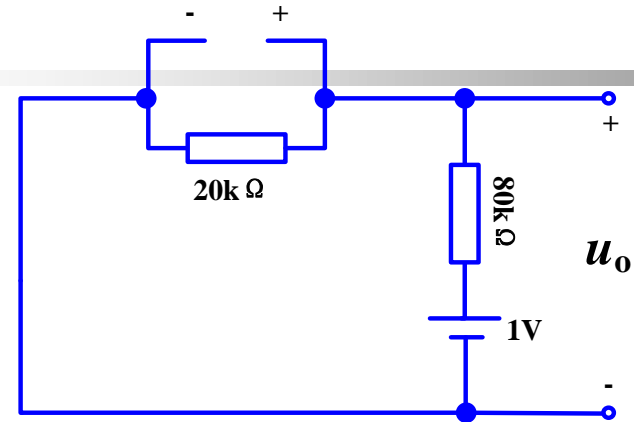

∞ 电路图

$$\therefore u_o(1_+) = u_c(1_+) = 0.2e^{-\frac{1}{\tau}} \text{ V}$$

$$\therefore u_o(\infty) = 0.2 \text{ V}$$



$$\therefore u_o(t) = 0.2 + \left(0.2e^{-\frac{1}{\tau}} - 0.2 \right) e^{-\frac{t-1}{\tau}} \text{ V}$$

$$\therefore u_o(t) = \begin{cases} 1 + 0.2e^{-3.125 \times 10^3 t} \text{ (V)}, & 0 < t < 1 \text{ 时} \\ 0.2 + 0.2(e^{-3.125 \times 10^3} - 1)e^{-3.125 \times 10^3 (t-1)} \text{ (V)}, & t > 1 \text{ 时} \end{cases}$$

【题3】 图示电路 $u_s(t) = \varepsilon(t)$

作用下的零状态响应为 $u_o(t) = \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{8} e^{-0.25t} \right) \varepsilon(t) \text{ V}$

，问若把电路中的电容换为2H的电感，其零状态响应 $u_o'(t) = ?$

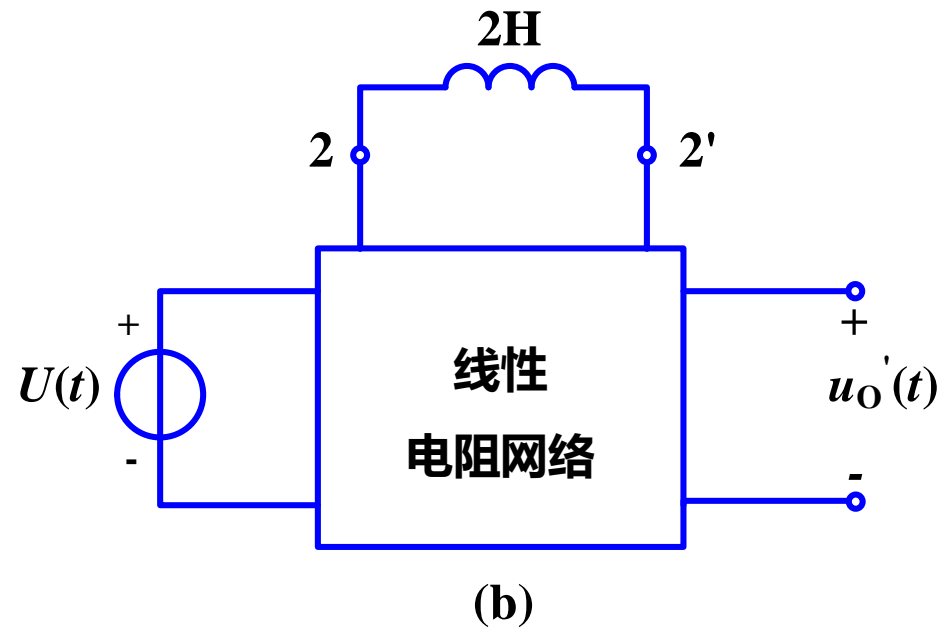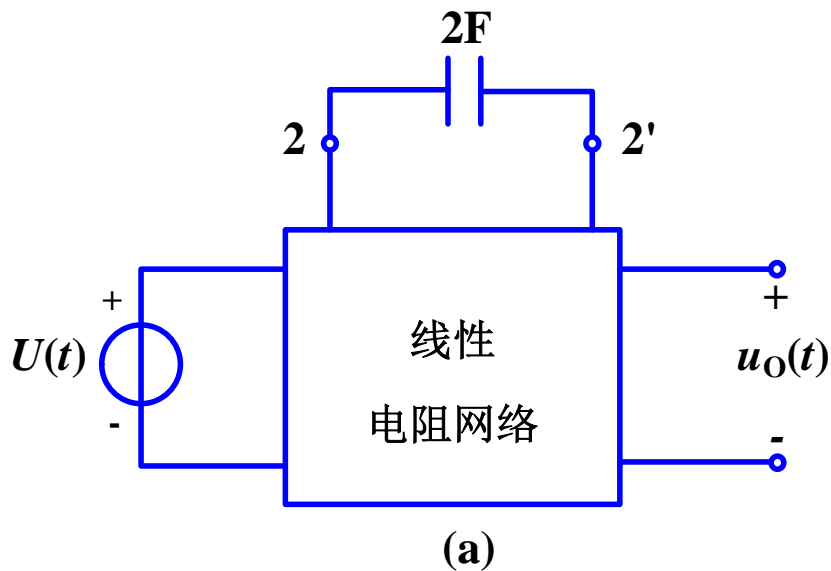

解

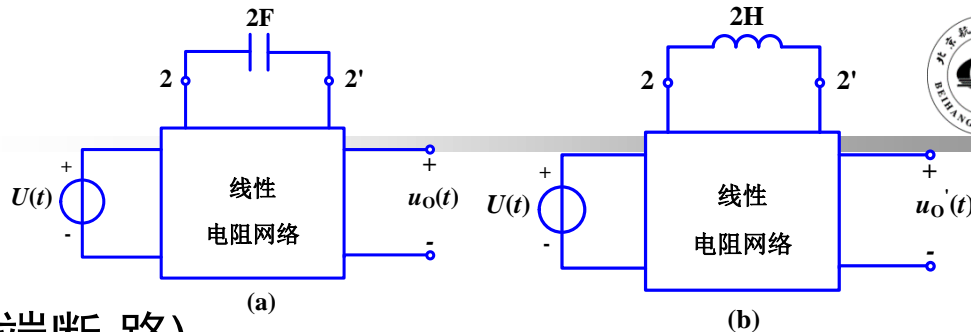


图 (a) : $u_0(\infty) = \frac{1}{2} \text{ V}$ (2-2'端断路)

$$u_0(0) = \frac{1}{8} + u_0(\infty) = \frac{1}{8} + \frac{1}{2} = \frac{5}{8} \text{ V} \quad (2-2' \text{端短路})$$

$$\tau = 4(s), R_{eq} = \frac{\tau}{C} = \frac{4}{2} = 2\Omega$$


图 (b) : $\tau' = \frac{L}{R_{eq}} = \frac{2}{2} = 1(S)$

$$u_0'(\infty) = u_0(0) = \frac{5}{8} \text{ V} \quad (2-2' \text{端短路})$$

$$u_0'(0) = u_0(\infty) = \frac{1}{2} \text{ V} \quad (2-2' \text{端断路})$$


$$\begin{aligned} u_0'(t) &= \left\{ u_0'(\infty) + \left[u_0'(0) - u_0'(\infty) \right] e^{-\frac{t}{\tau'}} \right\} \varepsilon(t) \\ &= \left[\frac{5}{8} + \left(\frac{1}{2} - \frac{5}{8} \right) e^{-\frac{t}{\tau'}} \right] \varepsilon(t) = \left(\frac{5}{8} - \frac{1}{8} e^{-t} \right) \varepsilon(t) (\text{V}) \end{aligned}$$

【题4】 求开关K闭合后的响应 $u_o(t)$, $t > 0$.

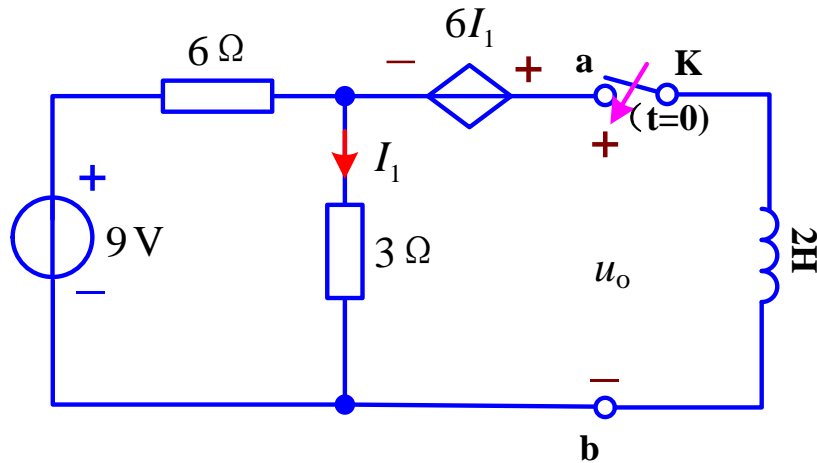


解

1. K断开时, 求 U_{oc}

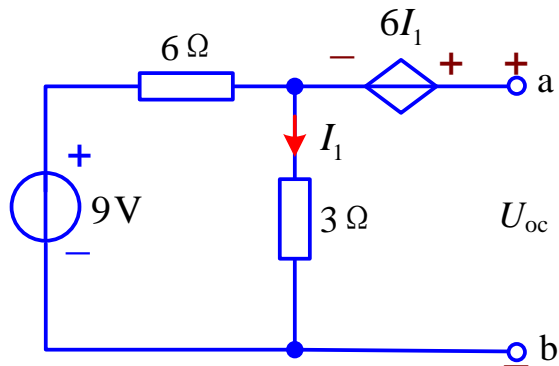



$$I_1 = \frac{9}{6+3} = 1A$$

$$U_{oc} = 6I_1 + 3I_1 = 9V$$

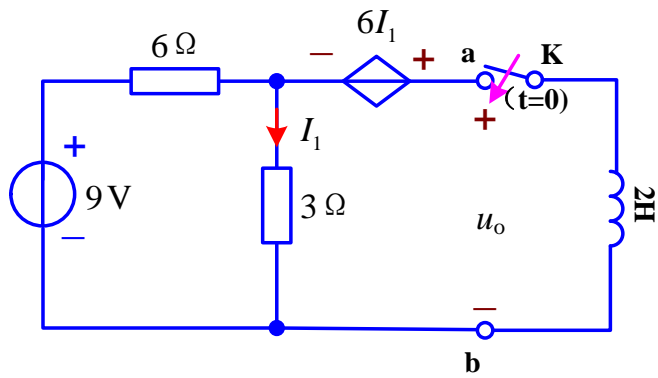

ab短路时

解

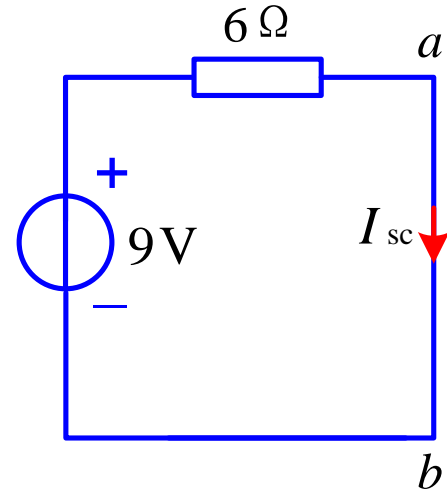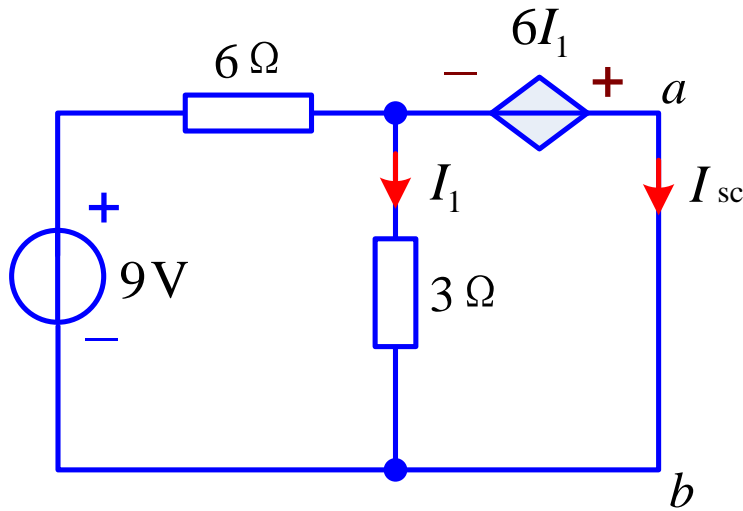


$$I_{sc} = \frac{9}{6} \text{ A} = 1.5 \text{ A}$$


$$R_{eq} = \frac{U_{oc}}{I_{sc}} = \frac{9}{9/6} = 6 \Omega$$

$$I_1 = \frac{-6I_1}{3} = -2I_1$$

$$I_1 = 0$$

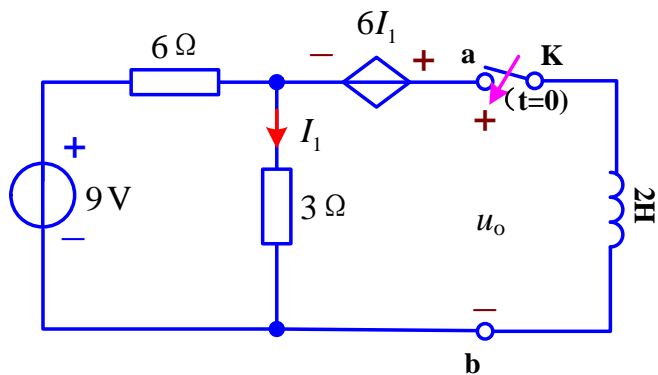



等效为：

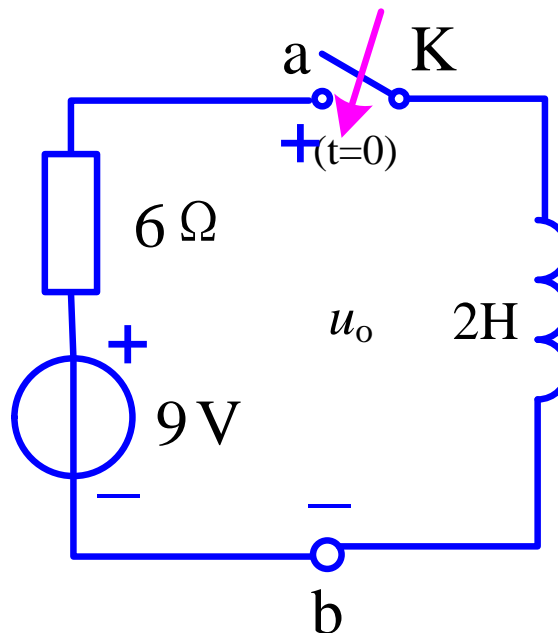

$$u_o = 9 e^{-3t} V, t > 0$$

【题5】

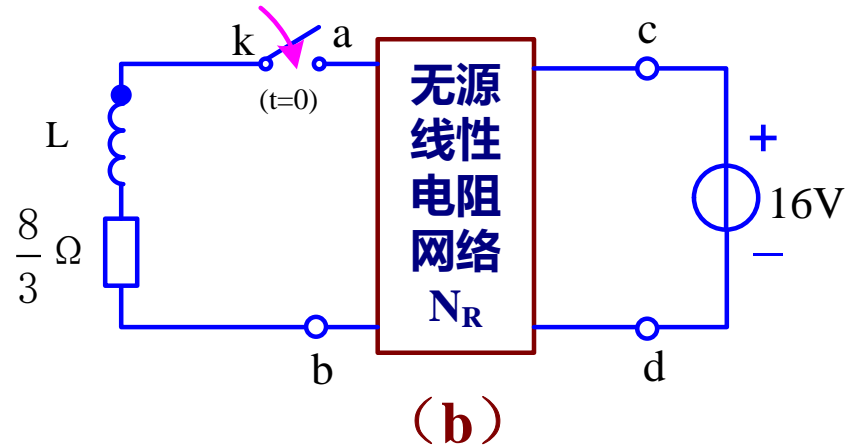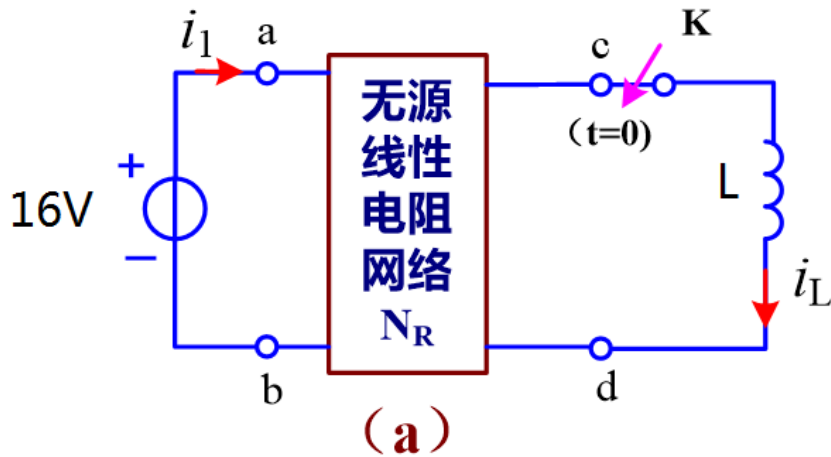已知：线性无源电阻网络 N_R ，图a开关K闭合前 $u_{cd}=8V$ ，开关K闭合后 $i_1=6-2e^{-3t}$ A， $i_L=4(1-e^{-3t})$ A。现将电路进行调整，如图b所示，电感仍无初始储能。求：图b中开关闭合后的 $u_{ab}=?$



作业