

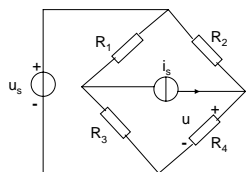




例4-1 求u

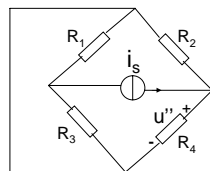

解:

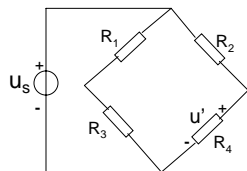

1

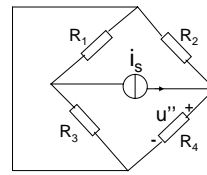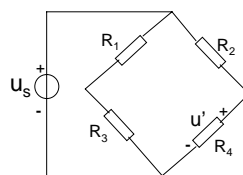




$$u' = \frac{R_4}{R_2 + R_4} u_s$$

$$u'' = \frac{R_2 R_4}{R_2 + R_4} i_s$$



$$u = u' + u''$$

2

例4-2: 用叠加原理求I, U

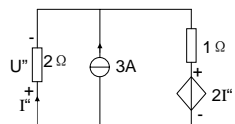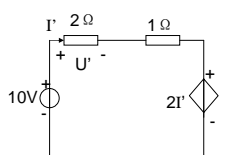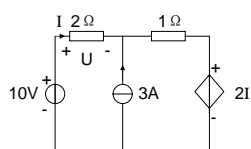

3

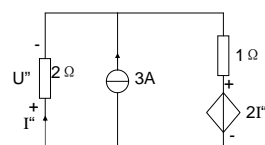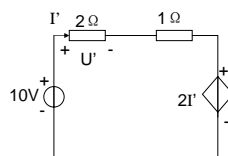

$$(2+1)I' = 10 - 2I'$$

$$I' = 2A$$

$$U' = 2I' = 4V$$

$$\left(\frac{1}{2} + 1\right)U'' = -3 - \frac{2I''}{1}$$

$$U'' = 2I''$$

$$U'' = -1.2V$$

$$I'' = -0.6A$$

4

$$I = I' + I'' = 2 - 0.6 = 1.4A$$

$$U = U' + U'' = 4 - 1.2 = 2.8V$$

讨论: 求 2Ω 电阻消耗的功率

$$P = UI = 2.8 \times 1.4 = 3.92W$$

$$P = (U' + U'')(I' + I'') = U'I' + U'I'' + U''I' + U''I'' \neq U'I' + U''I''$$

5

例4-3: 求各支路电流.

$$\text{设 } i'_5 = 1A$$


$$u'_{BD} = (1+1)i'_5 = 2V$$

$$i'_4 = \frac{u'_{BD}}{2} = 1A$$

$$i'_3 = i'_4 + i'_5 = 1 + 1 = 2A$$

$$u'_{AC} = 1 \times i'_5 + u'_{BD} = 4V$$

$$i'_2 = \frac{u'_{AC}}{2} = 2A$$

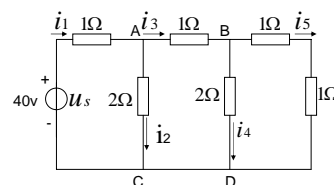

$$i'_3 = i'_4 + i'_5 = 2 + 2 = 4A$$

$$u'_s = 1 \times i'_5 + u'_{AC} = 8V$$

$$u_s = 40V$$

$$k = \frac{40}{8} = 5$$

6


$$i_1 = k i'_1 = 5 \times 4 = 20 \text{ A}$$

$$i_2 = k i'_2 = 5 \times 2 = 10 \text{ A}$$

$$i_3 = k i'_3 = 5 \times 2 = 10 \text{ A}$$




例4-4: 求 i

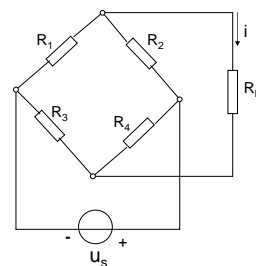


8

解: 1. 求 U_{oc}

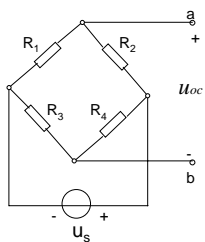

$$U_{oc} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} U_s - \frac{R_3}{R_3 + R_4} U_s$$


2. 求 R_{eq}

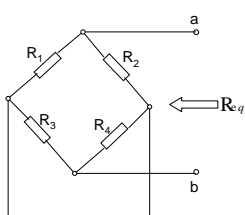

$$R_{eq} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} + \frac{R_3 R_4}{R_3 + R_4}$$

9


3. 作出戴维南定理等效电路，接上待求支路，求 i

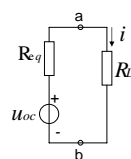

$$i = \frac{U_{oc}}{R_{eq} + R_L}$$

10

例4-5: 求如图电路的戴维南等效电路。

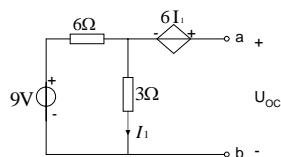

解: (1) 求 U_{oc}


$$I_1 = \frac{9}{6 + 3} = 1 \text{ A}$$

$$U_{oc} = 6I_1 + 3I_1 = 9 \text{ V}$$

11

(2) 求 R_{eq}

解法1: 外加电压法

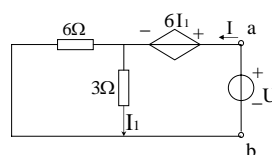


$$U = 6I_1 + 6(I - I_1) = 6I$$

$$R_{eq} = \frac{U}{I} = 6 \Omega$$


12

解法2: 开路—短路法

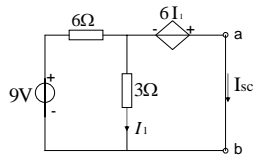

$$I_1 = \frac{-6I_1}{3} = -2I_1$$

$$I_1 = 0$$

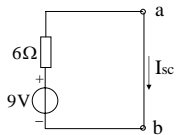


$$I_{sc} = \frac{9}{6} \text{ A}$$

$$R_{eq} = \frac{U_{oc}}{I_{sc}} = \frac{9}{9/6} = 6\Omega$$


13

(3)作戴维南等效电路

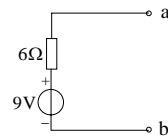


14

讨论: 方框内部分能否用戴维南定理化简?

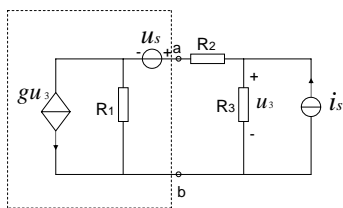



15

例4-6: 用戴维南定理求I

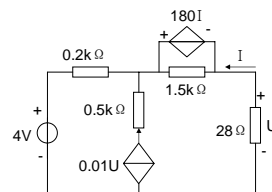

16

(1) 求 U_{oc} :

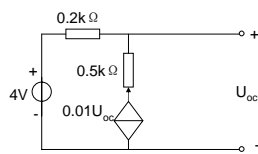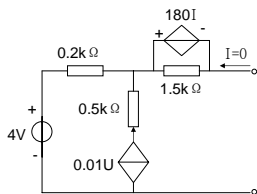


$$U_{oc} = 200 \times 0.01U_{oc} + 4$$

$$U_{oc} = -4V$$

17

(2) 求 R_{eq} : 外加电压法

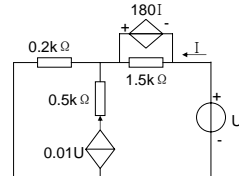

$$U = -180I + 200(1 + 0.01U)$$

$$R_{eq} = \frac{U}{I} = -20\Omega$$

18

开路—短路法

$180I - 200I - 4 = 0$
 $I = -\frac{1}{5} \text{ A}$
 $I_{sc} = -I = \frac{1}{5} \text{ A}$
 $R_{eq} = \frac{U_{oc}}{I_{sc}} = \frac{-4}{\frac{1}{5}} = -20\Omega$

19

(3) 作戴维南等效电路，接上待求支路，求待求量

$I = \frac{4}{28 - 20} = 0.5 \text{ A}$

20

例4-7: 求 I

解:

$I_1 = \frac{36}{6 + \frac{12 \times 6}{12 + 6} + \frac{3 \times 6}{3 + 6}} = 3 \text{ A}$
 $I_2 = \frac{6}{12 + 6} \times 3 = 1 \text{ A}$
 $I_3 = \frac{6}{3 + 6} \times 3 = 2 \text{ A}$
 $I' = I_3 - I_2 = 2 - 1 = 1 \text{ A}$

21

例4-8: N 为线性无源纯电阻网络，求 U_{ab}

解: 法1

$10 \times \frac{U_{ab}}{2} = -U_{ab} \times 5 + 10 \times 1$
 $U_{ab} = 1 \text{ V}$

22

法2:

$R_{eq} = \frac{10}{5} = 2\Omega$
 $I_{sc} = 1 \text{ A}$
 $U_{ab} = \frac{2 \times 2}{2 + 2} \times 1 = 1 \text{ V}$

23