

成 绩 \_\_\_\_\_

# 北京航空航天大學

# 微机原理及接口技术 实验报告

院	(糸)名称		杯	目动化科学与电气工程学院
专	业	名	称	自动化
学	生	学	号	16711094
学	生	姓	名	李翰韬
指	导	教	师	林 新

2018年12月



# 实验四 模/数转换

实验时间 2018.12.16

实验编号 无

同组同学\_\_无

# 一、实验背景

本实验选择应用较为广泛的逐次逼近型 AD 转换器 ADC0809,通过计算机编程来控制 ADC0809 对模拟量的采集和转换,并对转换后的数据进行处理后输出,从而达到以下目的:

- 1. 建立模数转换的感性认识,加深对连续模拟量转换为离散数字量的理解;
- 2. 掌握 ADC0809 的转换使用方法,包括模数转换的启动、等待转换结束、读取转换结果整个过程;
  - 3. 深入理解自然二进制码数字量的表达方式及其所代表的含义;
- 4. 编写汇编程序对 AD 转换后的数字量进行处理并显示,提高微机原理与接口技术 课程的综合应用能力:
  - 5. 通过实验加深数据采集系统和过程控制系统中计算机获取外界数据过程的理解。

# 二、实验原理


- 1. 硬件连接部分:
- (1) 将实验箱中的电位计输出端连至 ADC0809 的 IN0 端;
- (2) 将 ADC0809 的 CS 端连接到实验箱中的 298H~29FH 端口;
- (3) 用 USB 线将实验箱和计算机连接:
- (4) 连接实验箱电源
- 2. 软件编程部分:
- (1)编写程序对 IN0 通道的模拟量进行模数转换。包括: ADC 输出端口号定义,逻辑段定义,程序初始化,启动 ADC0809,延时子程序,转换数据读取:
- (2)将模数转换得到的数字以合适的方式显示在微机屏幕上。显示的数字可以是以下方式:
  - 1) 二进制
  - 2) 16 讲制数



- 3) 十进制数
- 4) 电压值


程序可以选择上述一种或多种方式进行显示。

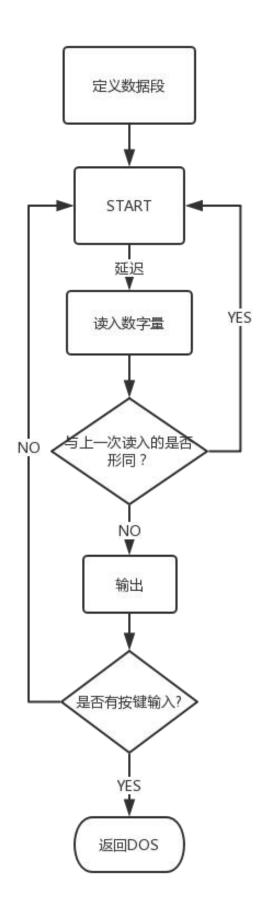- (3)程序需要能够连续显示转换后的数字量,可以在以下几种方法中选择其中一种:
  - 1) 间隔显示。每隔一段时间即触发一次 AD 转换, 读取转换后的数据并进行显示。
- 2)使用键盘按键来控制下一次的显示。例如:每按一次空格键,就启动一次 AD 转换并将转换后的数据显示在屏幕上,当按下 ESC 键后,程序退出。
- 3)每隔一段时间启动 AD 转换,读取转换后的数据。如果读取的数据与上次相同则不显示,如果不同则显示。
  - 2. 流程图






#### 3. 原理图

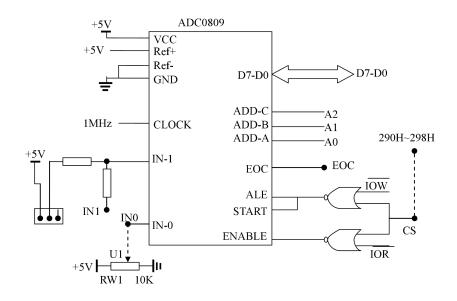

## 三、预习思考题及实验验证

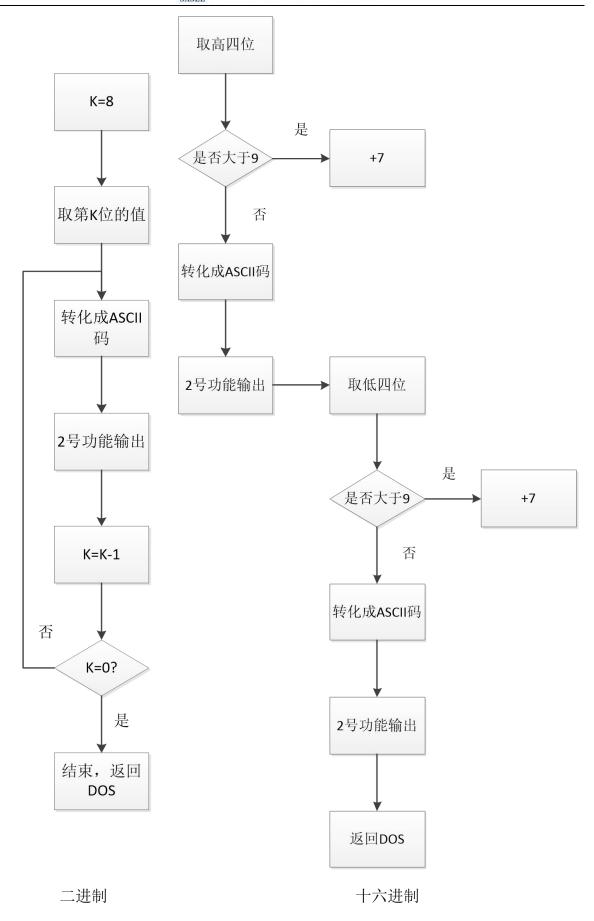
- 1. 显示 ASCII 码字符的 DOS 功能调用有哪些,它们的区别是什么?
- 02H 只显示单个字符,检查 Ctrl-Break
- 06H 只显示单个字符,不检查 Ctrl-Break,意味着如果没有显示量程序就继续运行 09H 显示字符串,工作原理为以指针当前位置一直按顺序向下输出,直至遇到第一个'\$'为止,检查 Ctrl-Break
- 2. 如果试图将一个字节的二进制数分别以二进制数和十六进制方式显示在计算机 屏幕上,需要做哪些处理? 试写出处理思路并画出流程图。(提示: 使用移位或循环移 位指令)





3.如何将一个字节的二进制数转换为十进制数显示出来?试写出处理思路并画出流程图。(提示:可以使用除法指令)

#### 十进制:

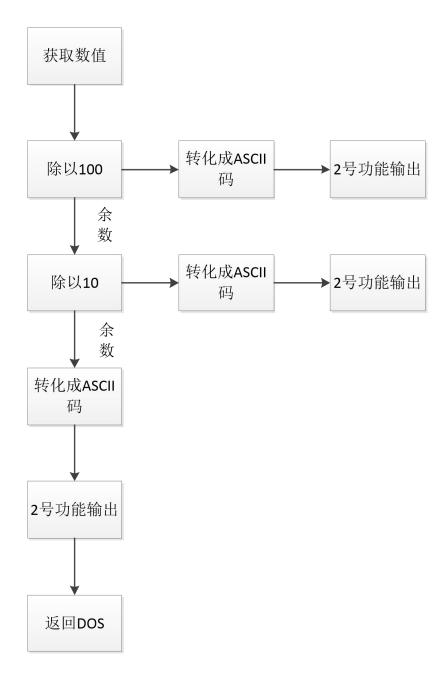

4.设数据段中定义变量: DT1 DB 5CH。试编程在屏幕上显示其对应的二进制数、十进制数和十六进制数。

STACK SEGMENT STACK

DW 100 DUP(?)

STACK ENDS

DATA SEGMENT
DT1 DB 5CH
DATA ENDS



SASEE	
CODE SEGMENT	MOV BH,AH
ASSUME	MOV DL,AL
CS:CODE,DS:DATA,SS:STACK	ADD DL,30H
MAIN PROC	MOV AH,2
MOV AX,DATA	INT 21H
MOV DS,AX	MOV AL, BH
MOV AL,DT1	MOV AH,0
MOV [SI],AL	MOV BL,10
CALL TWO	DIV BL
CALL TEN	MOV BH,AH
CALL SIXTEEN	MOV DL,AL
EXIT: MOV AH,4CH	ADD DL,30H
INT 21H	MOV AH, 2
MAIN ENDP	INT 21H
	MOV DL,BH
TWO PROC	ADD DL,30H
MOV DL,[SI];	MOV AH,2
MOV CX,8	INT 21H
NEXT1:ROL DL,1	MOV DL,0AH
PUSH DX	MOV AH,2
AND DL,1	INT 21H
ADD DL,30H	MOV DL,0DH
MOV AH,2	MOV AH, 2
INT 21H	INT 21H
POP DX	RET
LOOP NEXT1	TEN ENDP
MOV DL,'B'	
MOV AH,2	
INT 21H	SIXTEEN PROC
MOV DL,0AH	MOV DL,[SI];
MOV AH,2	MOV CL,4
INT 21H	SHR DL,CL
MOV DL,0DH	CMP DL,0AH
MOV AH, 2	JB NEXT2;
INT 21H	ADD DL,7
RET	NEXT2:ADD DL,30H
TWO ENDP	MOV AH,2
	INT 21H
TEN PROC	MOV DL,[SI]
MOV AL,[SI];	AND DL,0FH
MOV AH,0	CMP DL,0AH
MOV BL,100	JB NEXT3;
DIV BL	ADD DL,7



MOV DL, 0DH
MOV AH,2
INT 21H
RET
SIXTEEN ENDP
CODE ENDS
END MAIN
INT 21H
MAIN ENDP
BINARY PROC
MOV DL,[SI];
MOV CX,8
NEXT1:ROL DL,1
PUSH DX
AND DL,1
ADD DL,30H
MOV AH,2
INT 21H
POP DX
LOOP NEXT1
MOV DL,'B'
MOV AH,2
INT 21H
MOV DL,0AH
MOV AH,2
INT 21H
MOV DL,0DH
MOV AH, 2
INT 21H
RET
BINARY ENDP
HEX PROC
MOV DL,[SI];
MOV CL,4
SHR DL,CL
CMP DL,0AH
JB NEXT2;



SASEE	
ADD DL,7	MOV DL,BH
NEXT2:ADD DL,30H	ADD DL,30H
MOV AH,2	MOV AH,2
INT 21H	INT 21H
MOV DL,[SI]	MOV DL,0AH
AND DL,0FH	MOV AH,2
CMP DL,0AH	INT 21H
JB NEXT3;	MOV DL,0DH
ADD DL,7	MOV AH, 2
NEXT3:ADD DL,30H	INT 21H
MOV AH,2	RET
INT 21H	DEC ENDP
MOV DL,'H'	
MOV AH,2	VOLT PROC
INT 21H	MOV AL,[SI];
MOV DL,0AH	MOV AH,0
MOV AH,2	MOV BL,51
INT 21H	DIV BL
MOV DL, 0DH	MOV BH,AH
MOV AH,2	MOV DL,AL
INT 21H	ADD DL,30H
RET	MOV AH,2
HEX ENDP	INT 21H
	MOV DL,2EH
DEC PROC	MOV AH,2
MOV AL,[SI];	INT 21H
MOV AH,0	MOV AL,BH
MOV BL,100	MOV BL,10
DIV BL	MUL BL
MOV BH,AH	MOV BL,51
MOV DL,AL	DIV BL
ADD DL,30H	MOV BL,AH
MOV AH,2	MOV DL,AL
INT 21H	ADD DL,30H
MOV AL, BH	MOV AH,2
MOV AH,0	INT 21H
MOV BL,10	MOV AL,BL
DIV BL	MOV BL, 10
MOV BH,AH	MUL BL
MOV DL,AL	MOV BL,51
ADD DL,30H	DIV BL
MOV AH, 2	MOV DL,AL
INT 21H	ADD DL,30H



MOV AH,2 **PUSH** CX INT 21H **PUSH** BX MOV DL,'V' MOV BX,500 MOV AH,2 MOV CX,0 NEXT4:LOOP NEXT4 INT 21H MOV DL,0DH DEC BX MOV AH,2 JNZ NEXT4 INT 21H POP BX MOV DL,0AH POP CX MOV AH,2 RET INT 21H **DELAY ENDP VOLT ENDP** CODE ENDS **DELAY PROC END** MAI

# 五、实验过程与结果

- 1. 将实验箱中的电位计输出端 U1 (或者 U2) 连至 ADC0809 的 IN0 端;
- 2. 将 ADC0809 的 CS 端连接到实验箱中的 298H~29FH 端口;
- 3. 用 USB 线将实验箱和计算机连接:
- 4. 连接实验箱电源;
- 5. 编译、运行程序。显示结果与预期结果相符,程序编写正确。

# 六、结果分析与实验结论

- 1. 实验中,因为试验箱老化或误差等原因,有时不调节旋钮,仍会显示不同的数据,有时调节旋钮,但数据不变。我认为原因在于旋钮滑丝,造成不触碰旋钮时旋钮自己旋转,而反向轻微调节时却不真正改变电压值。
  - 2.0809 的 D1~D7 为单向传递, 需删除多余的输出赋值。

### 七、实验后思考题

1. 启动后,若 EOC 电平为低电平,则已经开始转换;再查 EOC 是否变为高电平,若为高电平说明转换已经结束。

#### TEST AL,80H

JZ .....(等待转换结束)

#### POP DX

2. 没有必要。在需要用到数据时,使用程序转换即可。可节省内存与读取时间。

# 八、收获、体会及建议

在本次实验中,亲手实践了模数转换芯片的使用方法,体验了试验箱模数转换器的使用,收益良多,得到了书本中不能带给我们的经验。